



Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate


Architettura degli elaboratori

Memoria

Banco di Memoria

- Un blocco funzionale capace di memorizzare un certo numero m di parole di un certo numero n di bit ciascuna
 - ▶ quindi nessuna differenza con un banco di registri... ma, m molto più grande!
- Le due operazioni eseguibili sul banco sono:
 - ▶ **lettura**, ovvero si prelevano gli n bit memorizzati in una parola
 - ▶ **scrittura**, ovvero si memorizzano in una parola n bit

Organizzazione a parole (es. 8×8)

 

- Capacità: $8 \text{ parole} \times 8 \text{ bit} = 64 \text{ bit}$

Componente di memoria

- Un banco di memoria viene definito per composizione di componenti integrati di memoria
- Un componente integrato (chip) di memoria si caratterizza specificandone:
 - ▶ la capacità, misurata in numero totale di bit memorizzabili: di solito si esprime come prodotto del numero di parole per il numero di bit contenuti nella parola
 - ▶ le funzioni: lettura e scrittura / solo lettura
 - ▶ il numero di porte di accesso

Interfaccia di memoria

- Il contenuto della memoria viene letto o scritto una parola per volta, in un ciclo di clock (o in più cicli in memorie lente)
- Si accede a una parola di memoria tramite la porta di accesso alla memoria
 - ▶ può funzionare in lettura e scrittura (è il caso più frequente), o solo lettura.
- Il banco di registri visto aveva tre «bus»:
 - ▶ un componente integrato di memoria ha tipicamente un solo bus dati

Il Bus


- Connette la CPU a un banco di memoria
- Costituito da una serie di connessioni su cui viaggiano segnali suddivisi in:
 - ▶ **dati**: la parola da leggere o da scrivere
(nel nostro caso: su cavi bidirezionali)
 - ▶ segnali di **indirizzo** (l'indirizzo del dato da leggere o da scrivere)
(nel nostro caso: monodirezionali, verso il banco di memoria)
 - ▶ alcuni segnali di **controllo** per ogni banco di memoria
(nel nostro caso: monodirezionali, verso il banco di memoria)

Bus dati bidirezionale

- Il tipico banco di memoria ha **uno solo bus**, *usato sia in lettura che in scrittura*.
 - ▶ Quindi si può eseguire una sola operazione alla volta, lettura *oppure* scrittura
 - ▶ Come implementare un bus di questo tipo (detto «bidirezionale»)?
 - ▶ E' necessario un dispositivo che consenta la NON interferenza fra le uscite e le entrate nel bus: il **tri-state buffer**
- Altro uso: unire le uscite di 2 o più componenti in un unico bus, per costruire banchi di memoria grandi
 - ▶ Per garantire la non interferenza fra le uscite dei vari componenti uso il tri-state buffer


Tri-State Buffer (buffer a tre stati)

 - È un dispositivo elementare dotato di un ingresso dati I, un ingresso di controllo E, e un'uscita U. Il dispositivo è modellabile come un contatto:
 - ▶ quando E (Enable) vale 0, il dispositivo forza lo stato fluttuante Z, o di alta impedenza, che isola elettricamente l'uscita
 - ▶ in stato di *bassa impedenza* consente di avere in uscita o il livello alto (**1**) o il livello basso (**0**)




E	I	U
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Funzionamento

 


Usi di un Tri-state buffer: per un MUTEX

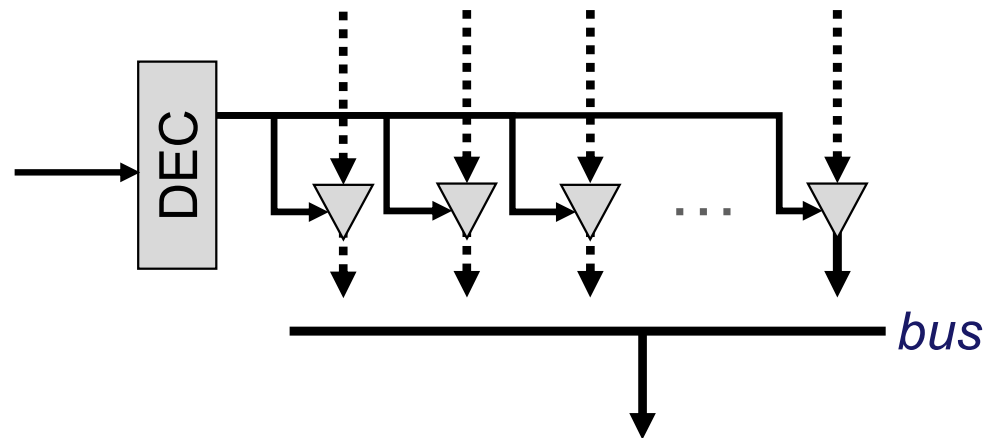
- Un'implementazione di **MUTEX** molto **scalabile**
 - ▶ ma non necessariamente veloce
- Questo:



- E' un modo di implementare questo:

 

Componente di memoria

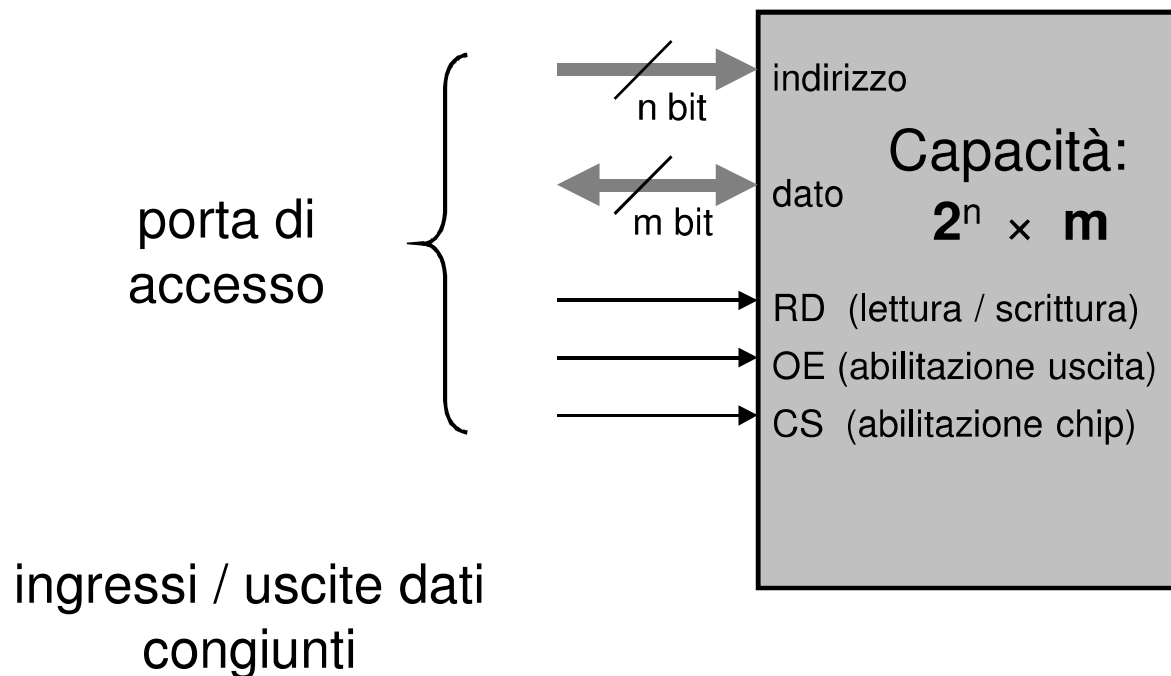


- L'interfaccia è formata dai seguenti segnali:
 - ▶ Gli ingressi di indirizzo, che codificano l'indirizzo della parola su cui si deve operare
 - ▶ Le uscite / ingressi di dato, che servono per leggere / scrivere una parola
 - ▶ Il comando di lettura / scrittura, RD (read): RD = 1 lettura; RD = 0 scrittura
 - ▶ Comandi di abilitazione del componente CS e delle uscite OE

- CS e OE permettono di usare lo stesso bus sia in uscita che in entrata
 - ▶ e gestire tanti dispositivi interfacciati su uno stesso *bus*
- **CS - Chip Select:**
 - ▶ isola elettricamente il dispositivo (quando non è selezionato)
 - ▶ quando si manda il segnale sul bus, solo il dispositivo con CS=1 ascolta, gli altri è come se non ci fossero
 - ▶ per il dispositivo con CS a 1 è come essere l'unico sul bus
 - ▶ per i dispositivi con CS a 0 è come essere isolati dal bus
- **OE - Output Enable:**
 - ▶ isola elettricamente *le uscite* del dispositivo (quando non è selezionato), ma non le entrate
 - ▶ quando OE = 1, il dispositivo riversa il suo output sul bus
 - ▶ quando OE = 0, l'output del dispositivo è ignorata
- Se CS = 0, allora anche OE = 0

Accesso alla componente

- Ciclo di lettura
 - indirizzo della parola da leggere
 - comando di lettura (RD a livello 1)
 - non isolare le uscite dati (OE = 1)
 - abilitare il componente (CS = 1)
 - contenuto della parola disponibile sulle uscite
- Ciclo di scrittura
 - indirizzo della parola da scrivere
 - dato da scrivere in ingresso
 - comando di scrittura (RD a livello 0)
 - isolare le uscite dati (OE = 0)
 - abilitare il componente (CS = 1).

Interfaccia alternativa

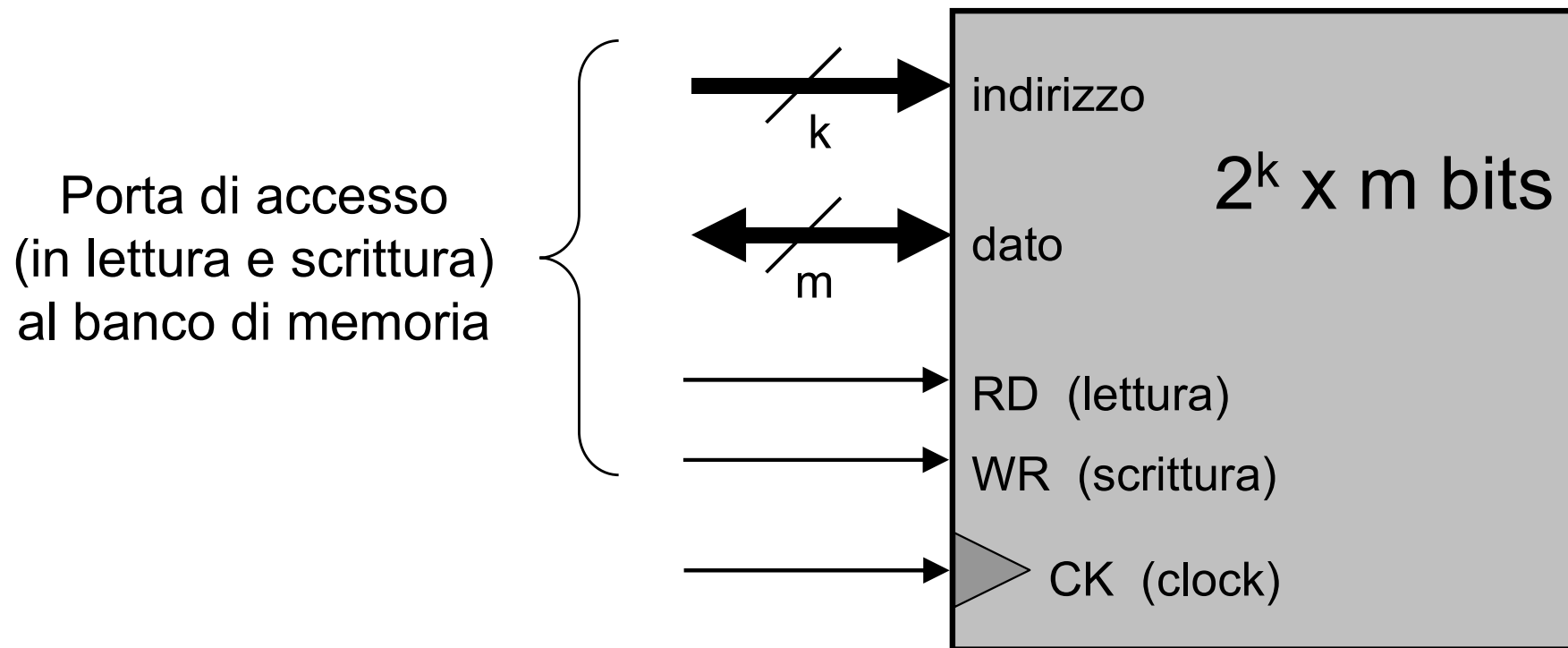

RD e WR = comandi di lettura e scrittura dedicati


RD = 1 e WR = 0: eseguiamo una lettura (dal banco)

RD = 0 e WR = 1: eseguiamo una scrittura (sul banco)


RD = 0 e WR = 0: il banco di memoria è isolato (inattivo)

RD = 1 e WR = 1: **non consentito**

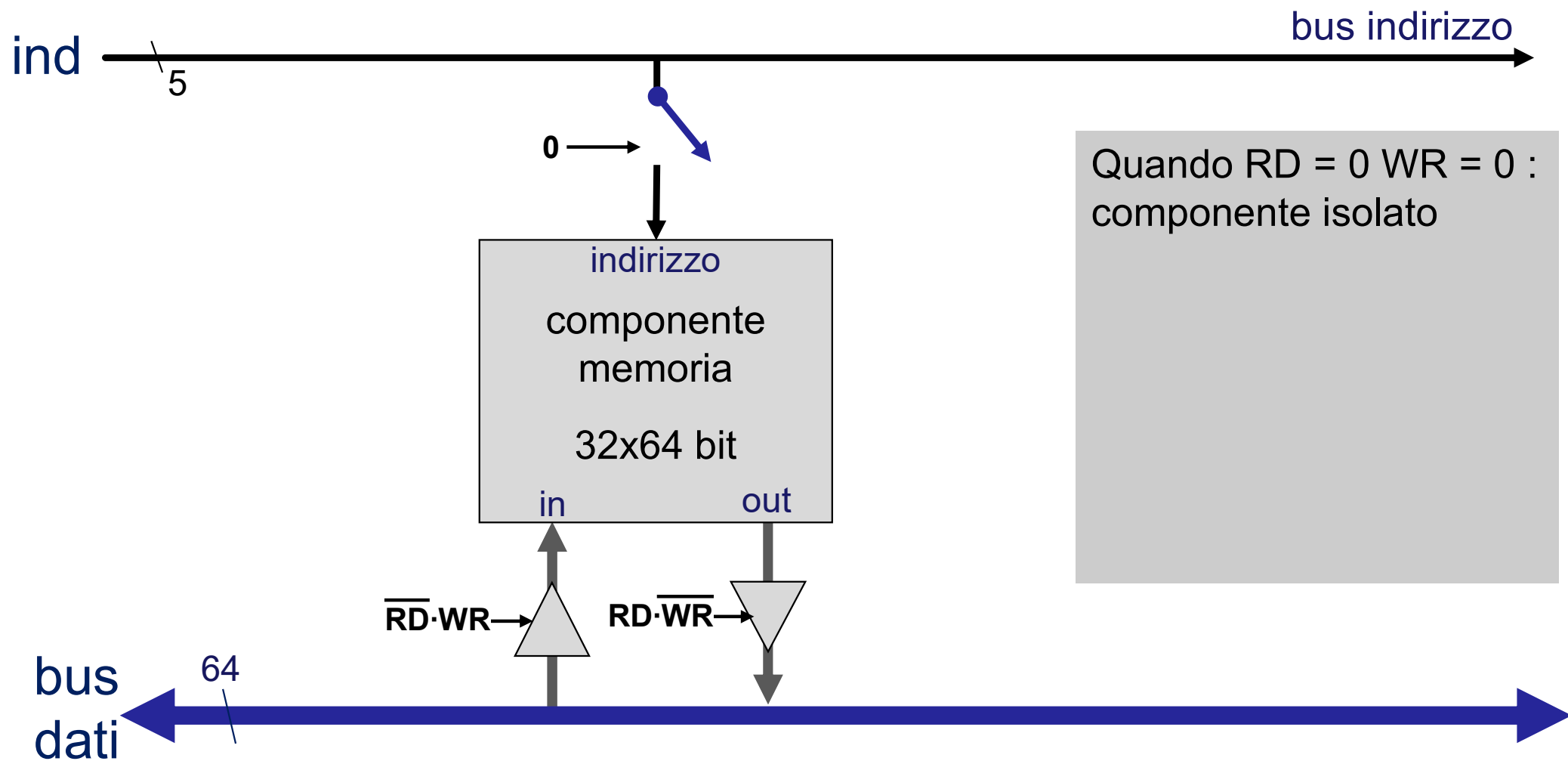
Un Memory Bank (da 32x64 bit) con un bus di uscite/ingressi unificato



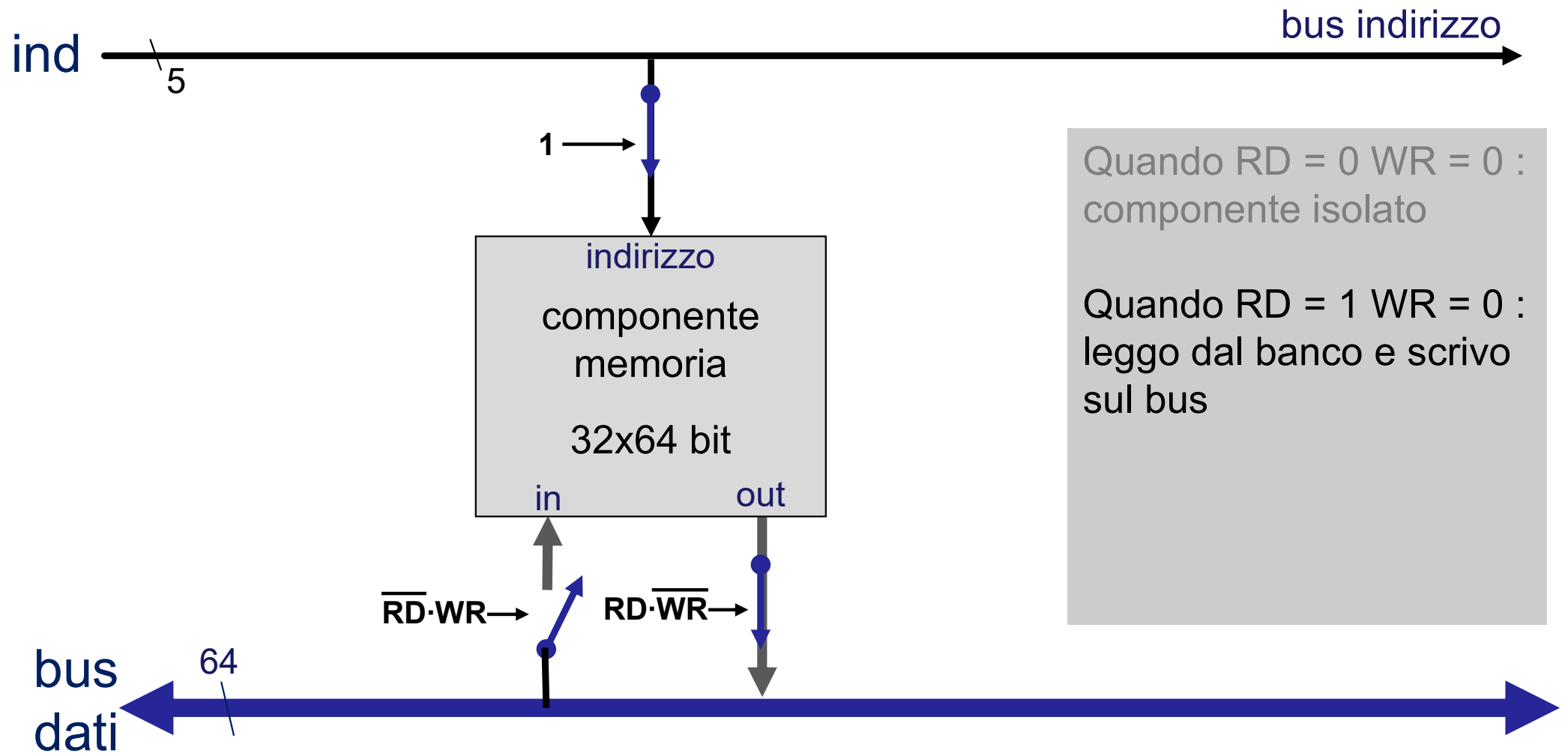
Un Memory Bank (da 32x64 bit) con un bus di uscite/ingressi unificato



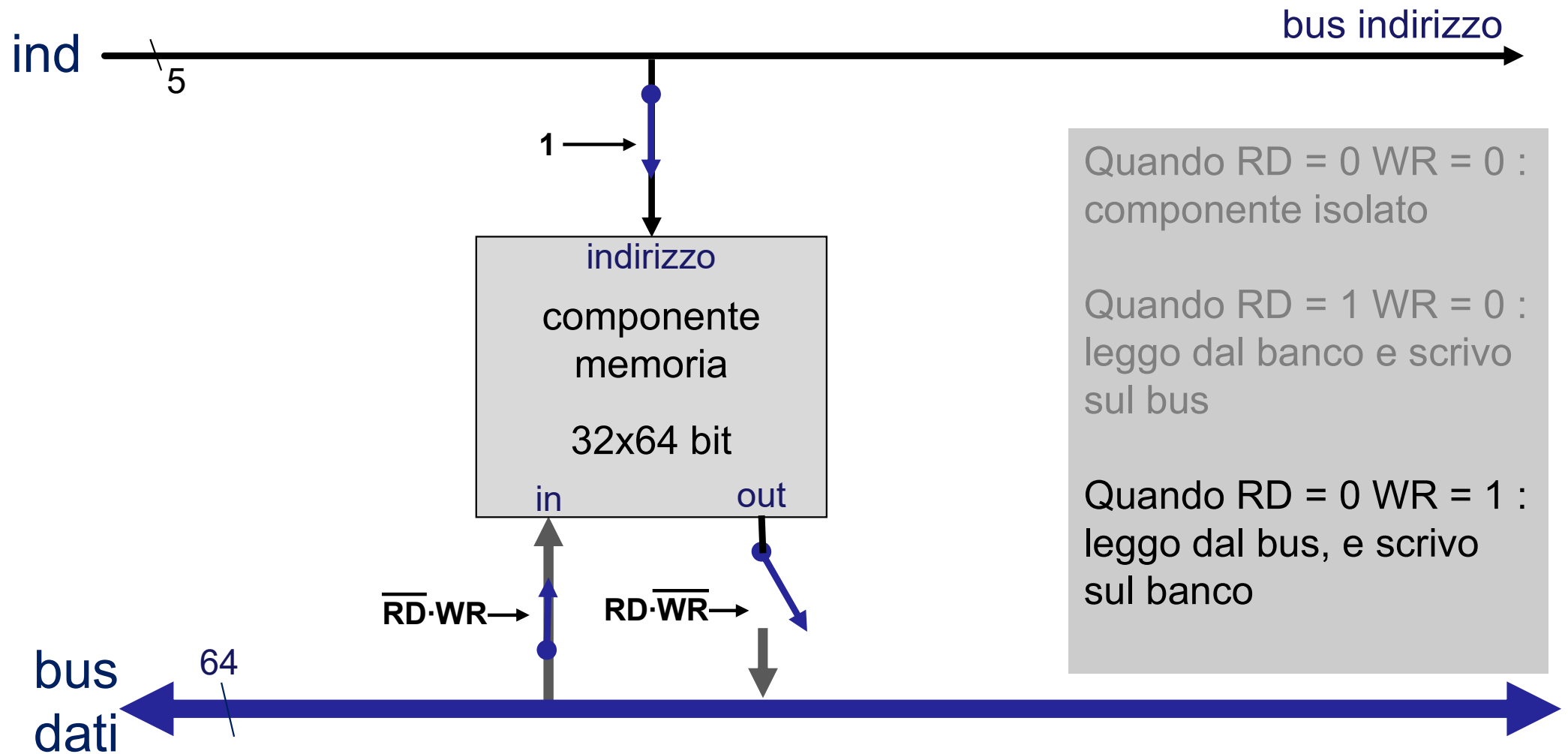Un Memory Bank (da 32x64 bit) con un bus di uscite/ingressi unificato



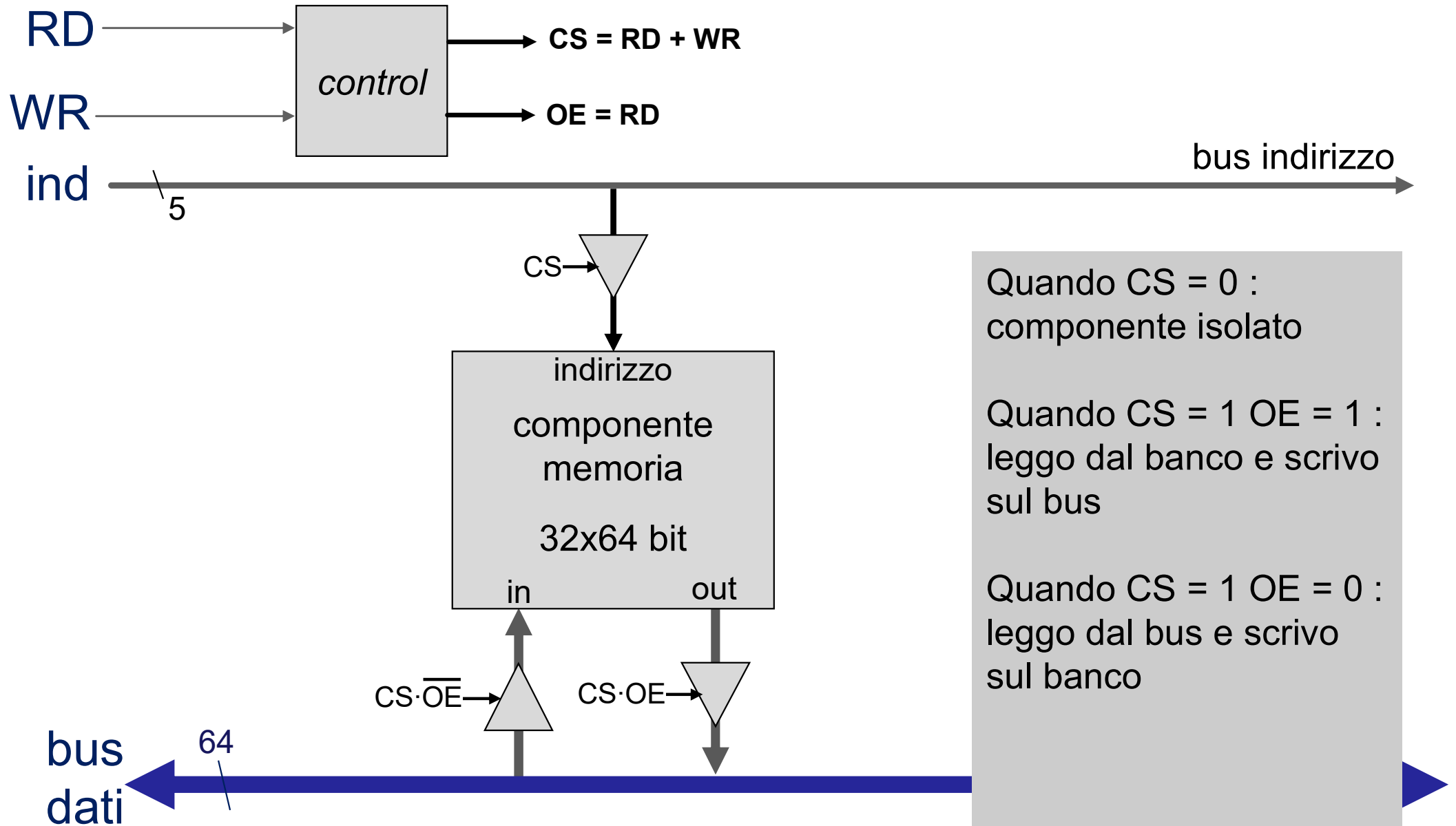Un Memory Bank (da 32x64 bit) con un bus di uscite/ingressi unificato



Costruire memorie grandi

N componenti di memoria possono essere assemblati per ottenere banchi di memoria più grandi


- O per ottenere memorie con parole più lunghe. Per es:
 - ▶ 2 Componenti da 32x64 in un banco da 32x128
 - ▶ una componente fornisce i 64 bit HIGH, e l'altra i 64 LOW della parola finale (HIGH = most significant, LOW = least significant)
- O per ottenere memorie con più parole. Per es:
 - ▶ 4 Componenti da 32x64 in un banco da 128x64
 - ▶ una componente memorizza tutte le parole di indirizzo 00.....
 - ▶ una componente memorizza tutte le parole di indirizzo 01.....
 - ▶ una componente memorizza tutte le parole di indirizzo 10.....
 - ▶ una componente memorizza tutte le parole di indirizzo 11.....
 - ▶ CS a 1 solo per la componente attiva.
 - ▶ OE a 1 solo su quella componente, e se lettura.
- O entrambe le cose contemporaneamente. Per es: ...



Un Memory Bank da 32x128 bit implementato con 2 componenti da 32x64 bit

Come lo implemento?

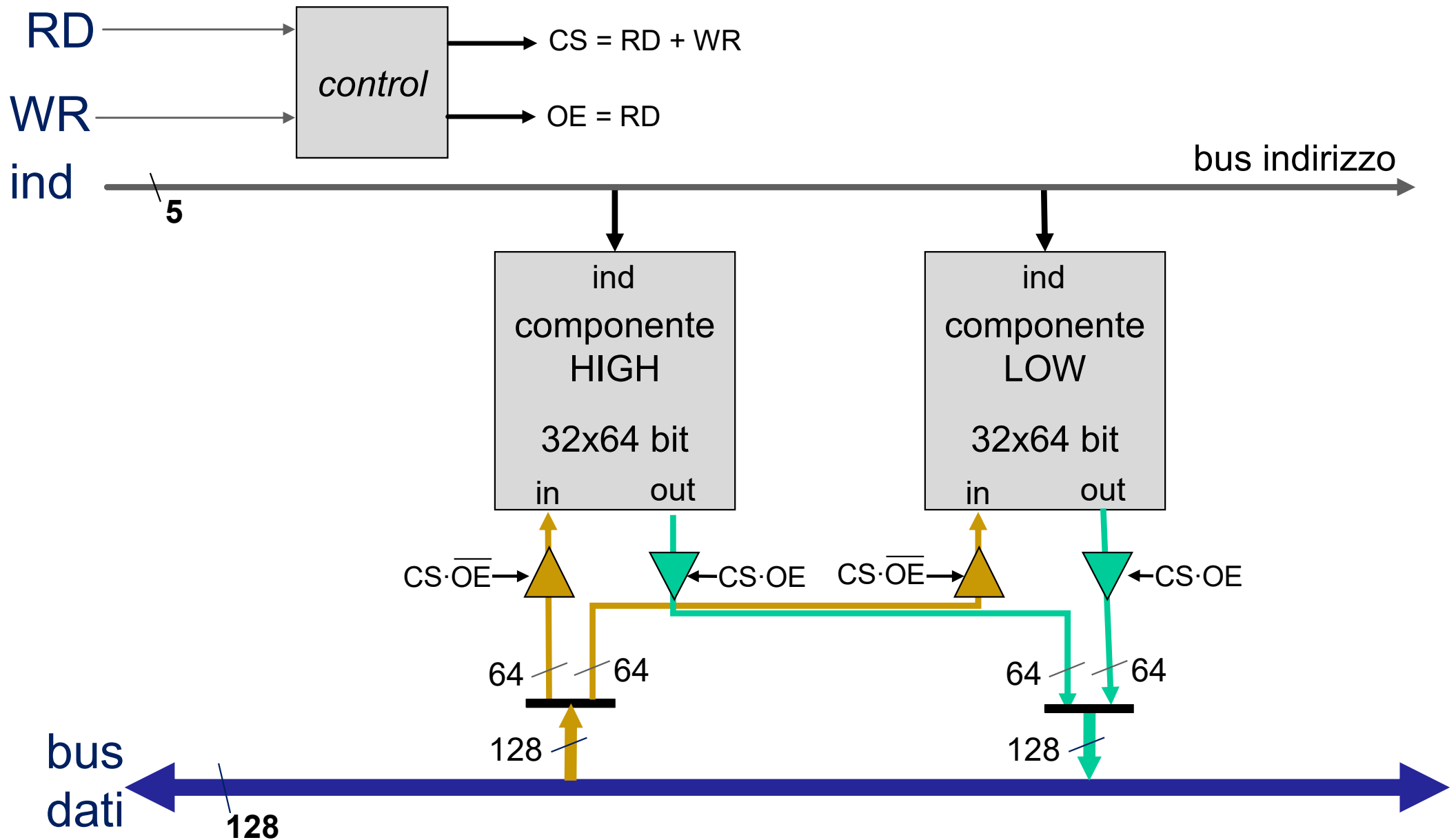Un Memory Bank da 32x128 bit implementato con 2 componenti da 32x64 bit







Un Memory Bank da 128x64 bit implementato con 4 componenti da 32x64 bit

Come lo implemento?

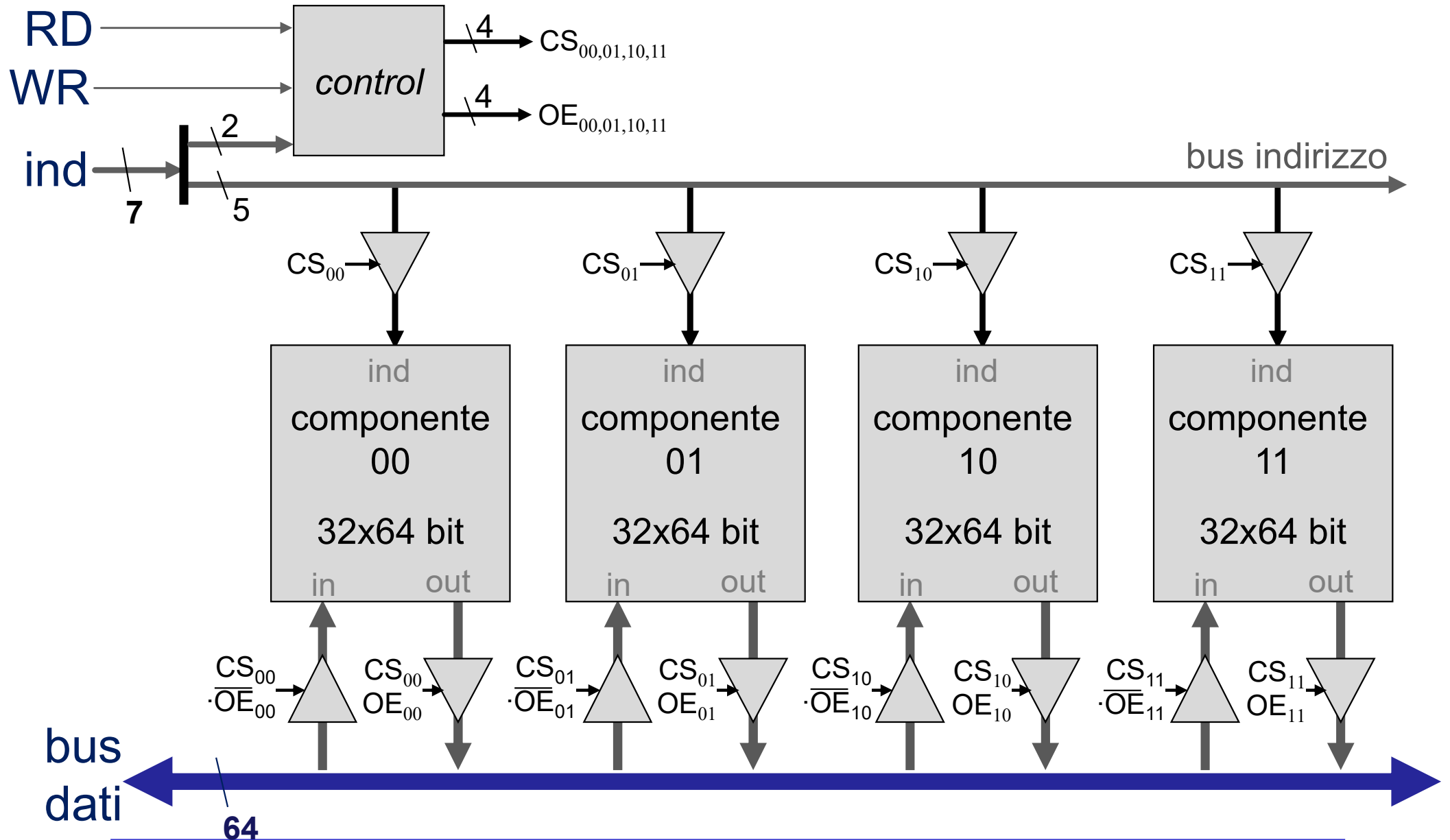
Un Memory Bank da 128x64 bit implementato con 4 componenti da 32x64 bit



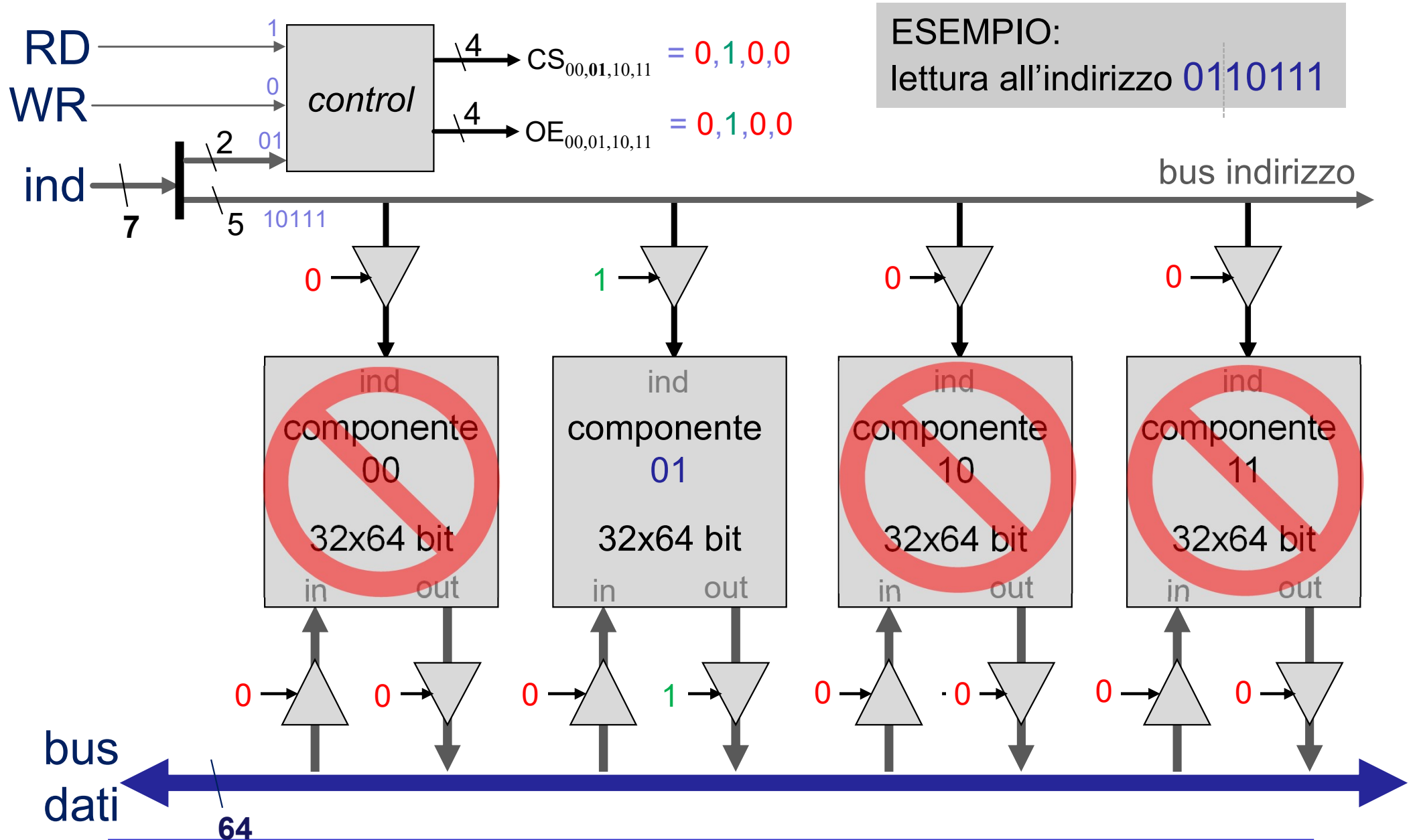Un Memory Bank da 128x64 bit implementato con 4 componenti da 32x64 bit



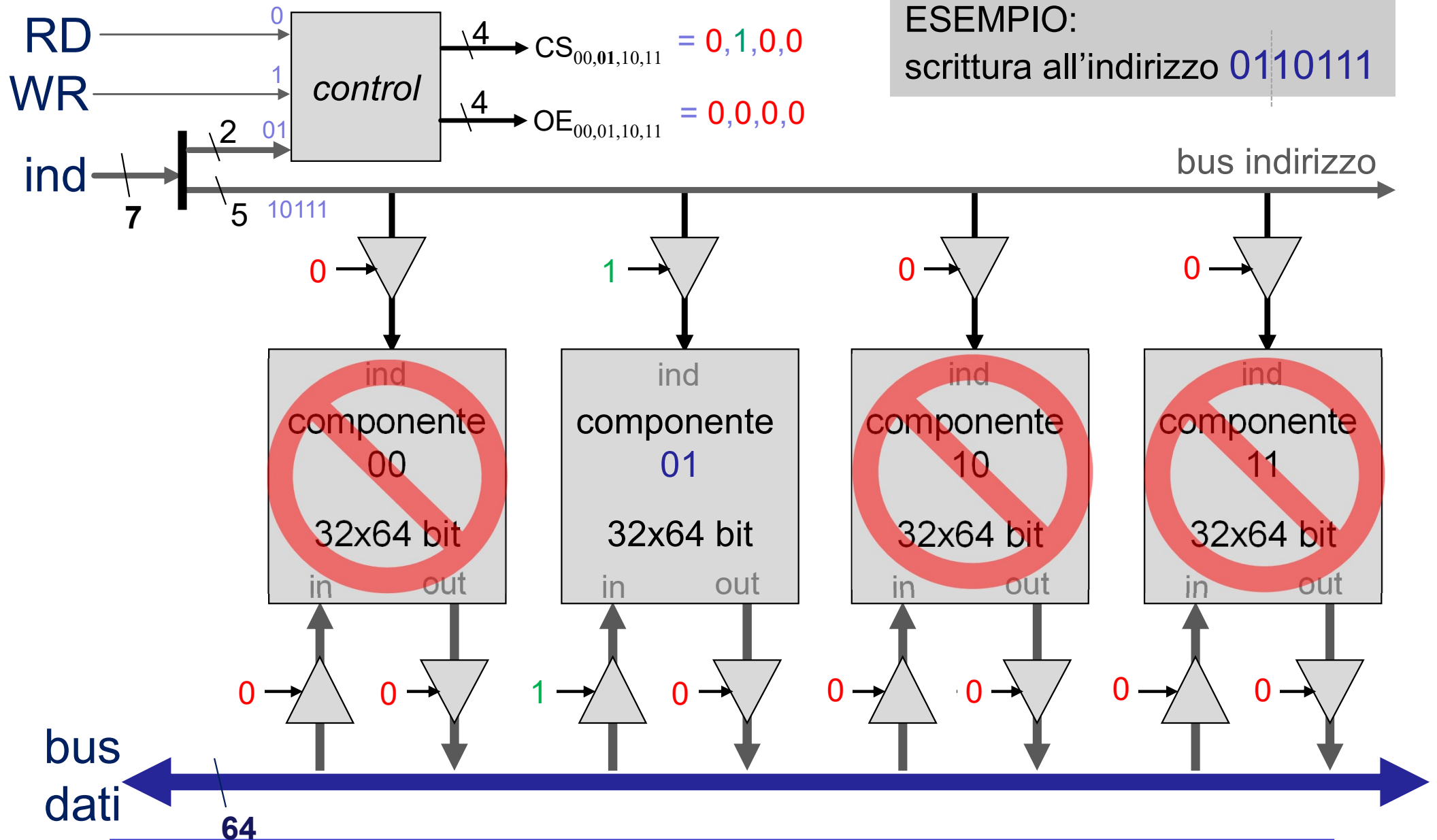Un Memory Bank da 128x64 bit implementato con 4 componenti da 32x64 bit



Un Memory Bank da 128x64 bit implementato con 4 componenti da 32x64 bit

- Note e spiegazioni:
 - ▶ per indicizzare una delle 128 parole, mi servono 7 bit
 - ▶ i 2 bit più significativi = l'indice del blocco in cui cercare la parola
 - ▶ i 5 bit meno significativi = l'indice della parola in quel blocco
- Analogia intuitiva (in base 10):
 - ▶ Ho un hotel composto da 10 piani (da 0 a 9), e 100 stanze in ogni piano (da 00 a 99)
 - ▶ L'hotel ha quindi $10 \times 100 = 1000$ stanze, (da 000 a 999)
 - ▶ La stanza 749 sarà la stanza 49 del piano 7




Un Memory Bank da **64x128** bit
implementato con **?** componenti da **32x64** bit



Un Memory Bank da **64x128** bit implementato con **4** componenti da **32x64** bit

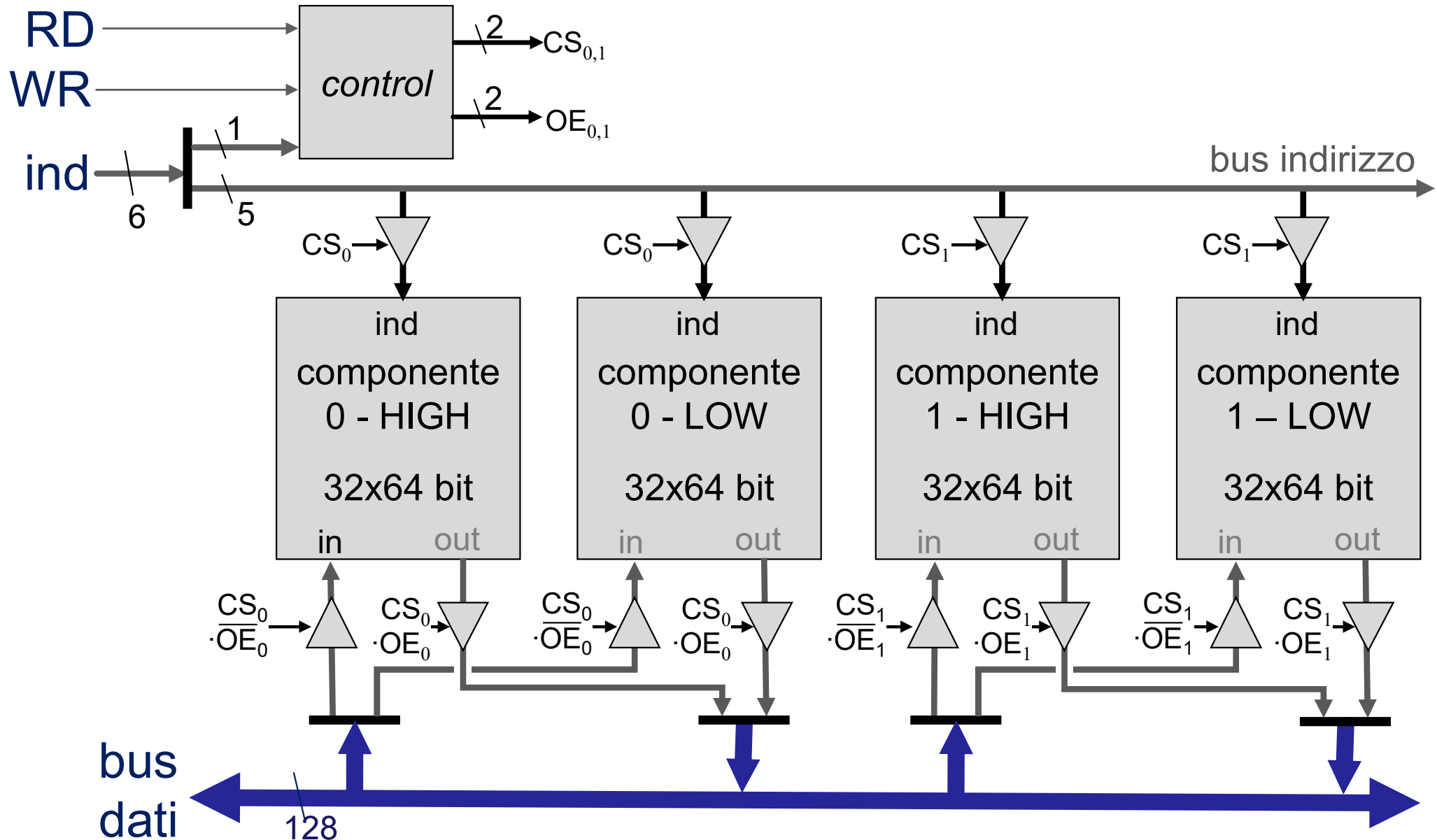Un Memory Bank da 64x128 bit implementato con 4 componenti da 32x64 bit



Banco di memoria realizzati in un chip: (chip di memoria)

- Negli esempi abbiamo visto memory bank ancora molto piccoli.
- La dimensione di memory bank realizzato in un chip è limitata da quante porte (e quindi transistor) riesco ad alloggiare nel chip

- Un memory bank reale può essere ad esempio:

1 M × 32

$$2^{20} \cdot 2^5 = 2^{25} \text{ bit} < 2^{22} \text{ byte}$$

cioè $2^{20} \times 32$

cioè ~un milione di parole da 32 bit

- ▶ bit per l'indirizzo: 20
- ▶ bit per ogni parola: 32

- Oppure per es


64 K × 8,

1 M × 8,

1 M × 1,

256 M × 1

 e aggregando più chip di memoria nei modi visti si ottengono memory bank *su più chip* ancora più capienti




Organizzazione a matrice

- Le memorie le immaginiamo come vettori (1-dimensionali) di parole
- Ma le memorie di elevata capacità spesso hanno una struttura fisica interna a matrice (2-dimensionale)
 - ▶ scopo: ridurre la lunghezza dei collegamenti interni


Esempio

- Si desidera ottenere un banco di memoria da $2\text{ M} \times 16\text{ bit}$
 - ▶ Indirizzo da 21 bit
 - ▶ Dati (parole) da 16 bit
- Si dispone di 4 chip di memoria da $1\text{ M} \times 8$ ciascuno
 - ▶ Indirizzo da 20 bit
 - ▶ Dati da 8 bit
- Il numero di chip è sufficiente:
 $4 (1\text{ M} \times 8) = 32\text{ Mbit}$
 $2\text{ M} \times 16 = 32\text{ Mbit}$
- Implementazione:
matrice 2×2 (2 righe di 2 chip di memoria ciascuna)

Struttura del banco

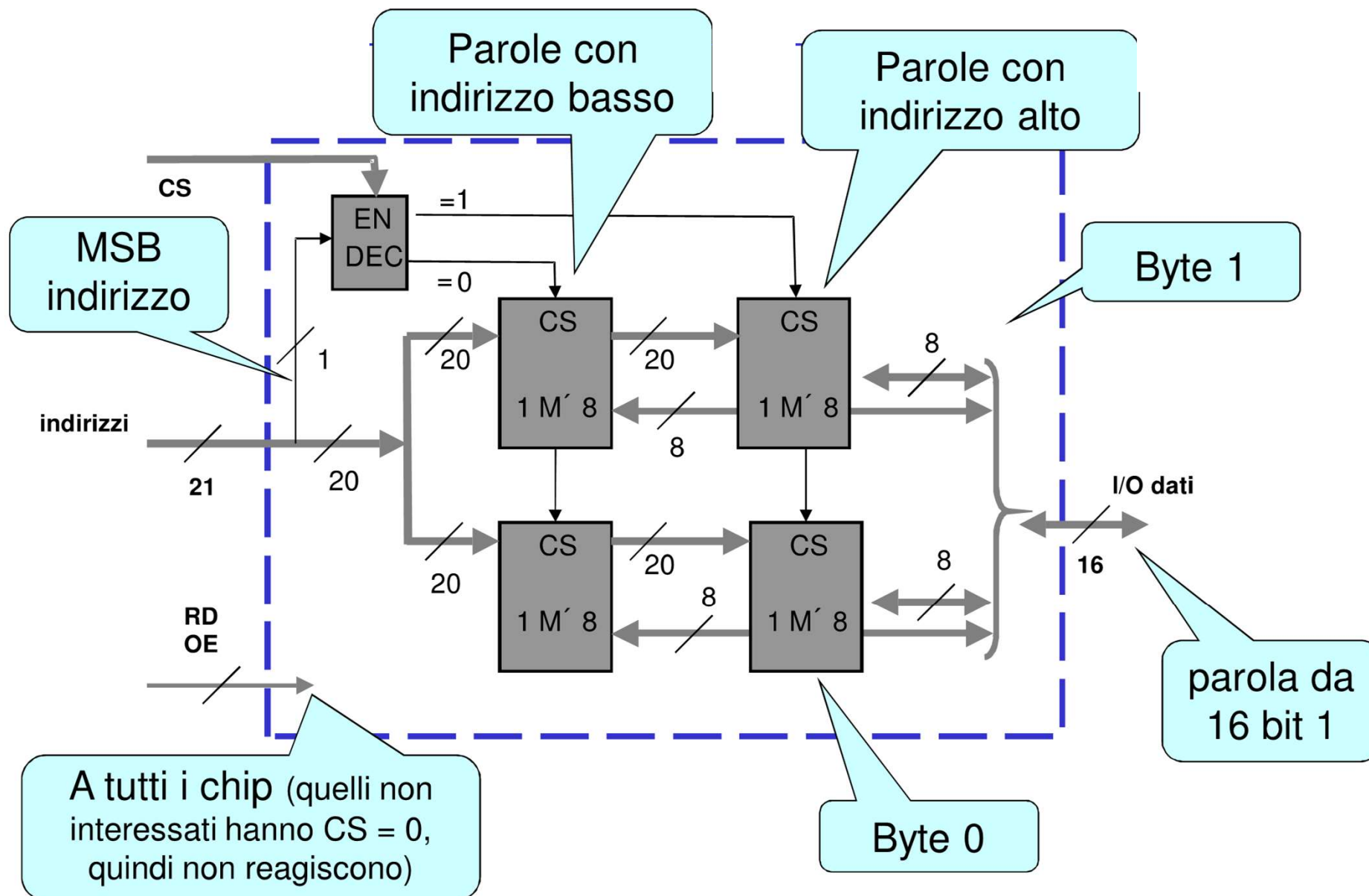

Struttura del banco

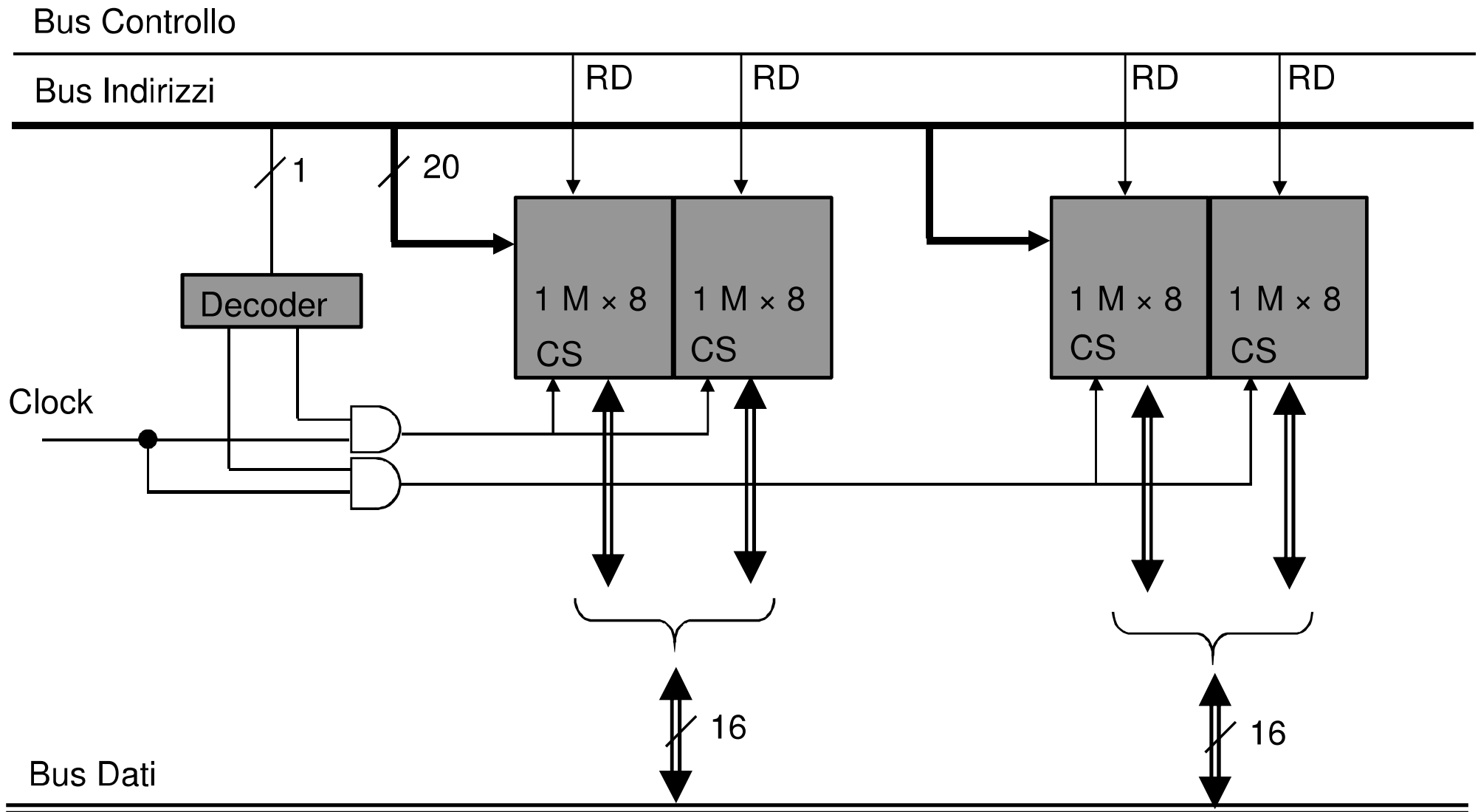

Tecnologie per realizzare una memoria

- Esistono svariate tecnologie per implementare una memoria
- Differiscono per:
 - ▶ capacità realizzabile
 - ▶ tempo di accesso a una parola (in lettura, o in scrittura)
 - ▶ politica di accesso:
lettura e scrittura,
sola lettura,
«programmabilità sul campo» (scrittura lentissima)
 - ▶ stabilità: volatile o persistente
 - ▶ costo / scalabilità
- I dettagli appartengono al livello dei dispositivi, ma vediamo alcune caratteristiche generali

RAM Statica (SRAM)

- Memoria RAM (Random Access Memory) realizzata attraverso bistabili
 - ▶ flip-flop
 - ▶ come abbiamo visto, si implementano attraverso porte logiche (piccoli circuiti sequenziali bistabili)
- *Costo*: elevato (molte porte logiche, ~6 transistor per bit)
- *Capacità*: medio-piccola (di conseguenza)
- *Politica di accesso*: lettura e/o scrittura
- *Tempo di accesso*: molto breve (sia in lettura che in scrittura)
- *Stabilità*: volatile
(senza alimentazione il contenuto della memoria svanisce)
- *Usi*: svariati, in particolare registri (che abbiamo visto) e memorie *cache* (che vedremo)


RAM Dinamica (DRAM)

- La SRAM è costosa (molti transistor per bit memorizzato)
- La tecnologia DRAM usa circa 1 transistor per bit memorizzato
- Sfrutta il fenomeno dell'accumulo temporaneo di carica sul transistor (può essere immaginato come un piccolo accumulatore)
- Internamente, contiene un circuito di rinfresco (*refresh*) che rigenera ciclicamente le cariche sui transistor prima che queste svaniscano
- Realizzata come matrice di transistor, ad altissima densità
- Risultato:
altissima densità di bit, ma costo energetico elevato, e tempi più lenti

RAM Dinamica (DRAM)

- *Capacità:* grande-grandissima
- *Tempo di accesso:* medio
- *Politica di accesso:* lettura e scrittura
- *Stabilità:* volatile:
senza alimentazione il contenuto della memoria svanisce
(anche se non proprio subito, come la SRAM)
- *Costo:* basso
- *Consumo:* alto (richiede continui *refresh*)
- *Usi:* numerosissimi.
memoria centrale dei calcolatori (main RAM)
memoria delle schede video (video RAM)

 ***Approssimativamente:
quando senti parlare
di RAM, è DRAM.***



ROM

- Memoria ROM (Read Only Memory), realizzata come matrice di transistor
- *Capacità*: molte dimensioni possibili (anche molto grande)
- *Tempo di accesso*: medio
- *Politica di accesso*: sola lettura
- *Stabilità*: Persistente
(il contenuto permane anche in assenza di alimentazione)
- *Usi*: per memorizzare programmi permanenti, non modificabili; microprogrammazione; grandi volumi di produzione

PROM, EPROM, EEPROM

- Capacità e tempo simili alla ROM
- Sola lettura e persistenti
- E' «programmabile sul campo» («field programmable») tramite un apposito dispositivo programmatore:
 - ▶ PROM: programmabile una volta sola
 - ▶ EPROM: cancellabile (con raggi UV, tipicamente tutto o niente)
 - ▶ EEPROM: cancellabile elettricamente
(si può anche scrivere un solo byte per volta)
- Usi: piccoli volumi di produzione, prototipi



Memoria FLASH

- *Capacità e tempo:* varie, spesso di poco inferiori alla DRAM
- *Costo:* basso
- *Politica di accesso:* lettura e scrittura, ma la scrittura
 - ▶ è effettuabile a blocchi di byte
 - ▶ si può effettuare solo un numero limitato di volte (es. alcune migliaia)
- *Stabilità:* persistente - contenuto permane anche senza alimentazione
- *Usi:*
 - ▶ memory sticks (USB drives),
 - ▶ SSD (Solid State Drives),
 - ▶ memory cards per fotocamere o videocamere...



Considerazioni tecniche sulla Memoria di un computer

- La **memoria centrale** di un computer è molto grande ma
 - ▶ ha **un** bus dati **unificato**, bidirezionale, usato in lettura e in scrittura (quindi in ogni dato momento: o ci si legge, o ci si scrive)
 - ▶ è esterna alla CPU, in un chip separato (lentezza)
 - ▶ è implementata come tipo DRAM (consumo, lentezza)
 - ▶ *un ciclo di clock tipicamente non basta per una scrittura o lettura.*
- Il **register file** è molto piccolo ma
 - ▶ ha bus multipli di lettura e/o scrittura (capace di eseguire, per es: due letture e una scrittura per colpo)
 - ▶ è stampata nello stesso Chip della CPU, insieme alla ALU (fa parte del circuito integrato della CPU) (velocità)
 - ▶ è di tipo SRAM (velocità)

Possiamo avere il meglio dei due mondi? Prossima lezione