



## Esercitazione in aula

**Esercizio 1.** Sia  $F$  una funzione che riceve in ingresso un numero intero  $n$  rappresentato su 4 bit in codice eccesso  $2^{(k-1)}$  con  $k=4$ .  $F$  assume valore 1 quando  $n$  vale -4, -1, 2, 4, 5, o 7 e può assumere indifferentemente il valore 1 o 0 quando  $n$  vale -2, 0, 3, o 6.  $F$  restituisce 0 per gli altri valori di  $n$ .

1. Realizzare il circuito che implementa  $F$  usando le mappe di Karnaugh sintetizzando in forma SoP. Riportare i passaggi e disegnare il circuito derivato.
2. Realizzare un circuito equivalente a quello derivato al punto 1 usando solo porte NAND.

**Esercizio 2.** Derivare la codifica floating point IEEE 754 in singola precisione del numero -432,3125. Si ricorda che l'esponente va rappresentato su 8bit e la mantissa su 23bit.

**Esercizio 3.** Si consideri la funzione booleana  $F(A, B, C, D) = \overline{A}BC + (CB + AD)(\overline{A + B}) + \overline{(BC)}$ . Ridurre  $F$  in forma minima riportando i passaggi, e disegnare il circuito che la implementa.

**Esercizio 4.** Progettare un confrontatore di numeri interi con segno rappresentati su 3 bit in codice eccesso  $2^{k-1}$  con  $k=3$  usando per la realizzazione circuitale un comparatore di interi senza segno a 2bit, ed eventuali ulteriori blocchi di libreria.

**Esercizio 5.** Progettare una ALU che permetta di eseguire le seguenti operazioni sugli ingressi  $A$  e  $B$ : somma  $A+B$ , differenza  $A-B$ ,  $B \ll 2$ ,  $B \ll 1$ , interpretando i valori sugli ingressi come interi con segno con codifica cp2. L'ALU genera il condition code  $V$ , che notifica eventuali overflow. Gli ingressi  $A$  e  $B$  e l'uscita  $U$  sono rappresentati su 4 bit, mentre il codice dell'operazione da eseguire è rappresentato su 2 bit.

**Esercizio 1.** Sia  $F$  una funzione che riceve in ingresso un numero intero  $n$  rappresentato su 4 bit in codice eccesso  $2^{(k-1)}$  con  $k=4$ .  $F$  assume valore 1 quando  $n$  vale -4, -1, 2, 4, 5, o 7 e può assumere indifferentemente il valore 1 o 0 quando  $n$  vale -2, 0, 3, o 6.  $F$  restituisce 0 per gli altri valori di  $n$ .

1. Realizzare il circuito che implementa  $F$  usando le mappe di Karnaugh, sintetizzando in forma SoP. Riportare i passaggi e disegnare il circuito derivato.
2. Realizzare un circuito equivalente a quello derivato al punto 1 usando solo porte NAND.

*Soluzione.*

La funzione  $F$  è definita dalla seguente tabella di verità, che riporta per ogni valore di  $N$  rappresentabile su 4 bit in cp2, la relativa codifica, ed il valore restituito da  $F$ .

$N$	$A$	$B$	$C$	$D$	$F$
-8	0	0	0	0	0
-7	0	0	0	1	0
-6	0	0	1	0	0
-5	0	0	1	1	0
-4	0	1	0	0	1
-3	0	1	0	1	0
-2	0	1	1	0	X
-1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	X
1	1	0	0	1	0
2	1	0	1	0	1
3	1	0	1	1	X
4	1	1	0	0	1
5	1	1	0	1	1
6	1	1	1	0	X
7	1	1	1	1	1

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	1	0	1	X
	11	1	1	1	X
	10	X	0	X	1


		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	1	0	1	X
	11	1	1	1	X
	10	X	0	X	1

La mappa di Karnaugh associata alla tabella ammette 2 soluzioni equivalenti:

$$F = AB + B\bar{D} + CB + AC$$


$$F = AB + A\bar{D} + B\bar{D} + BC$$

 Implementando la prima soluzione otteniamo il seguente circuito:



Sostituiamo le porte AND, OR e NOT con composizioni di porte NAND che implementano il prodotto logico, la somma logica e l'inversione.

 Dopo aver rimosso le doppie negazioni otteniamo il seguente circuito implementato usando solo porte NAND.





**Esercizio 4.** Progettare un confrontatore di numeri interi con segno rappresentati su 3 bit in codice eccesso  $2^{k-1}$  con  $k=3$  usando per la realizzazione circuitale un comparatore di interi senza segno a 2bit, ed eventuali ulteriori blocchi di libreria.


*Soluzione.*

Riferiamo con A e B gli ingressi su 3 bit del circuito, e con  $A>B$ ,  $A=B$ , e  $A<B$  le uscite. Il circuito integra un confrontatore di interi senza segno a 2 bit che opera sui 2 bit meno significativi dei fasci di A e B.

L'uscita  $A=B$  è asserita quando i bit di pari posizione nei fasci di A e B denotano lo stesso valore. Più precisamente,  $A=B$  sse  $A_2=B_2$  e dalla comparazione dei 2 bit meno significativi di A e B risulta che  $A_1A_0=B_1B_0$ .

$A>B$  quando A denota un valore positivo e B negativo, ovvero quando  $A_2=1$  e  $B_2=0$ , oppure quando  $A_2=B_2$  e dalla comparazione dei 2 bit meno significativi di A e B risulta che  $A_1A_0>B_1B_0$

 Infine,  $A<B$  sse nessuna delle altre uscite è asserita.



**Esercizio 5.** Progettare una ALU che permetta di eseguire le seguenti operazioni sugli ingressi A e B: somma  $A+B$ , differenza  $A-B$ ,  $B<<2$ , e  $B<<1$ , dove i valori sugli ingressi sono da interpretare come interi con segno con codifica cp2. L'ALU genera il condition code V, che notifica eventuali overflow. Gli ingressi A e B e l'uscita U sono rappresentati su 4 bit, mentre il codice dell'operazione da eseguire è rappresentato su 2 bit.

*Soluzione.*

Associamo un codice comando ad ogni operazione, e per minimizzare il numero di blocchi esprimiamo tutte le operazioni come somme usando un unico sommatore a 4 bit.

$F=00 \rightarrow A+B$        $F=01 \rightarrow A+cp1(B)+1$        $F=10 \rightarrow 0+(B<<1)$        $F=11 \rightarrow 0+(B<<2)$

Il primo addendo di ogni somma corrisponde ad A quando  $MSB(F)=0$ , e a 0 quando  $MSB(F)=1$ . Per ottenere il primo addendo posso pertanto estendere in segno  $MSB(F)$ , su 4 bit, invertirlo, e congiungerlo ad A.

In base ad F, il secondo addendo può corrispondere a B,  $cp1(B)$ ,  $B<<1$ , o  $B<<2$ . La scelta del secondo operando avviene per mezzo di un MUX a 4 bit, con F collegato all'ingresso di selezione a 2 bit del MUX.

Infine, l'operazione  $A-B$  ( $F=01$ ) richiede di completare l'inversione di segno di B sommando 1. Sfruttiamo a tal fine l'ingresso  $C_{in}$  del sommatore.  $C_{in}$  vale 1 solo quando  $F_1=0$  e  $F_0=1$ .

Il controllo dell'overflow avviene in base dell'operazione eseguita. Con le operazioni  $A+B$  e  $A+cp1(B)+1$  (ovvero con  $F=00$  e  $F=01$ ) si verifica overflow quando i MSB dei due operandi sono tra loro uguali, ma diversi dal MSB della somma.

Nell'esecuzione di  $B<<1$  ( $F=10$ ) si genera overflow quando i due bit più significativi di B specificano un valore differente ( $B_3!=B_2$ ). Infine, durante l'esecuzione di  $B<<2$  ( $F=11$ ) si verifica overflow quando ( $B_3!=B_2$ ) oppure quando ( $B_3!=B_1$ ).

