
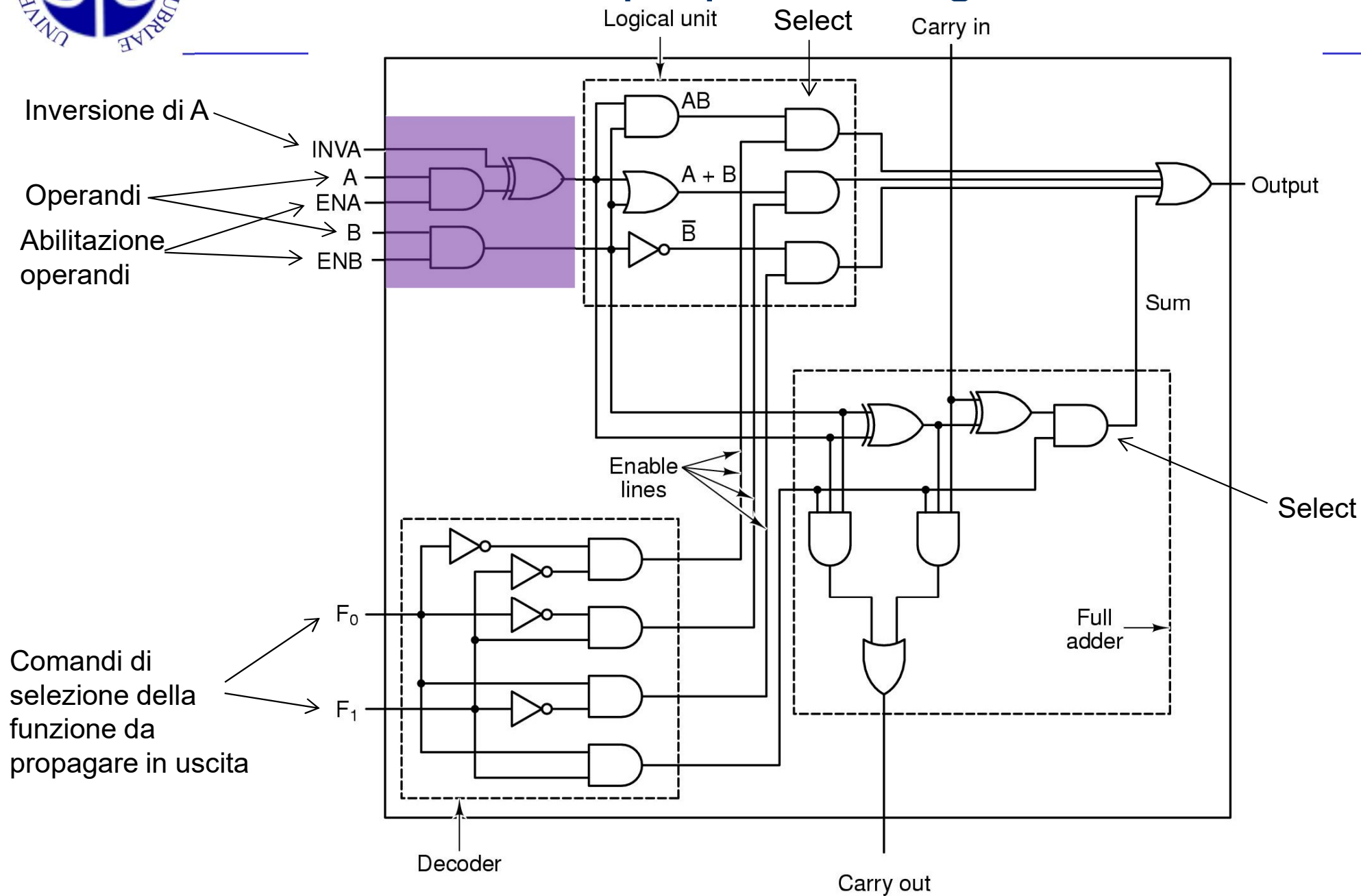



# ALU da 1 bit: preprocessing

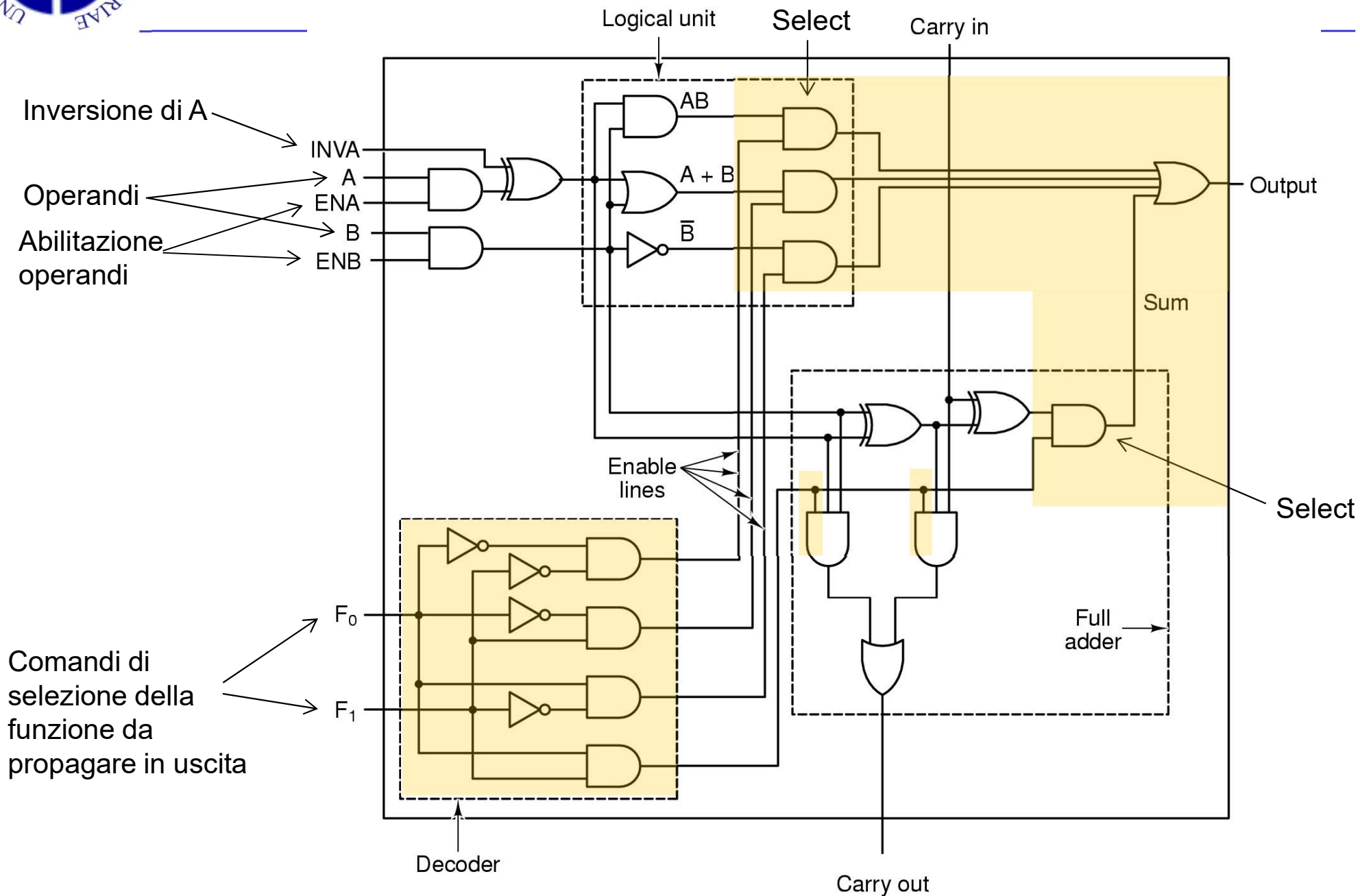


# ALU da 1 bit: multiplexer




# ALU da 1 bit: funzioni logiche

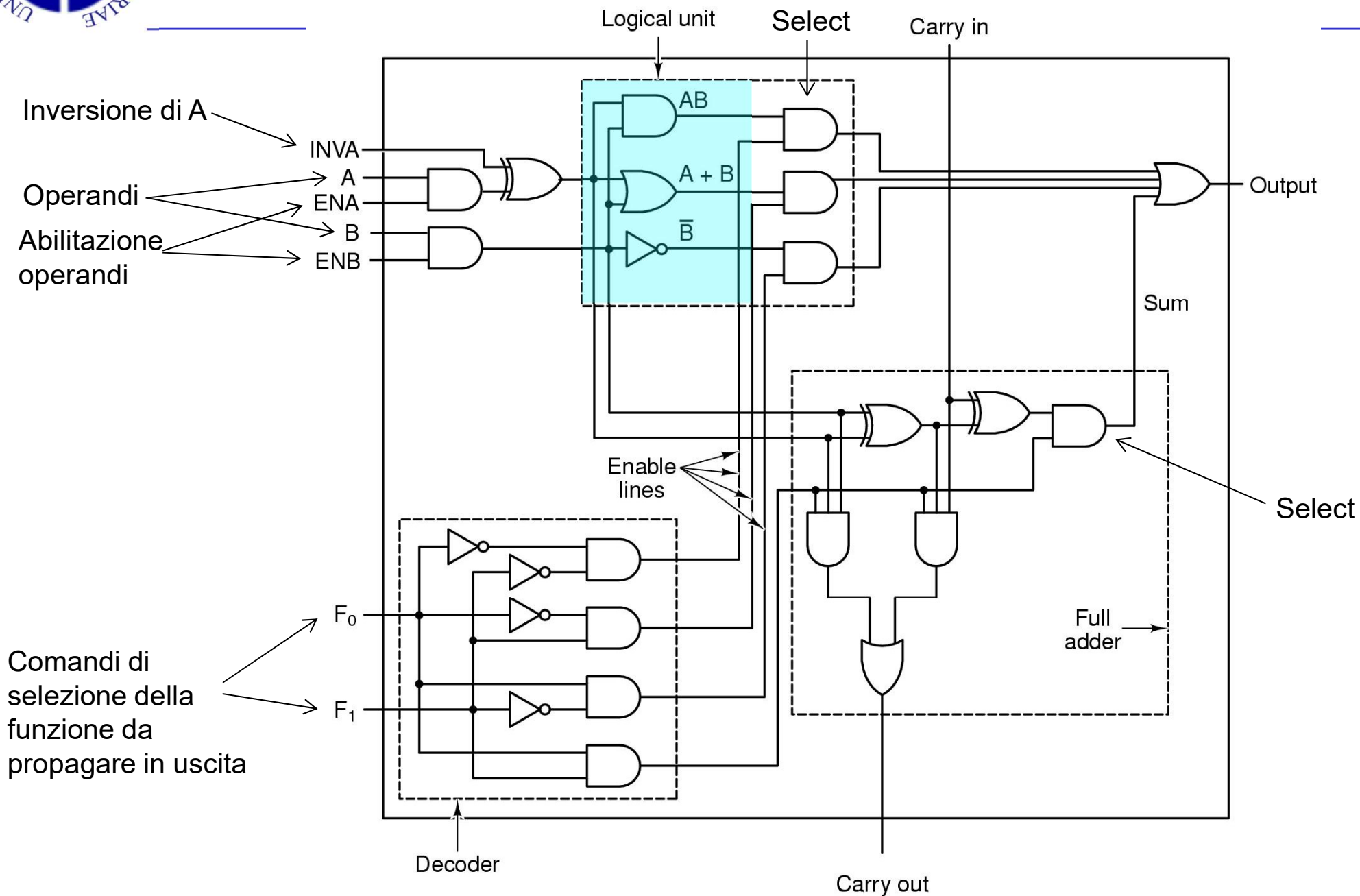

# ALU da 1 bit: sommatore

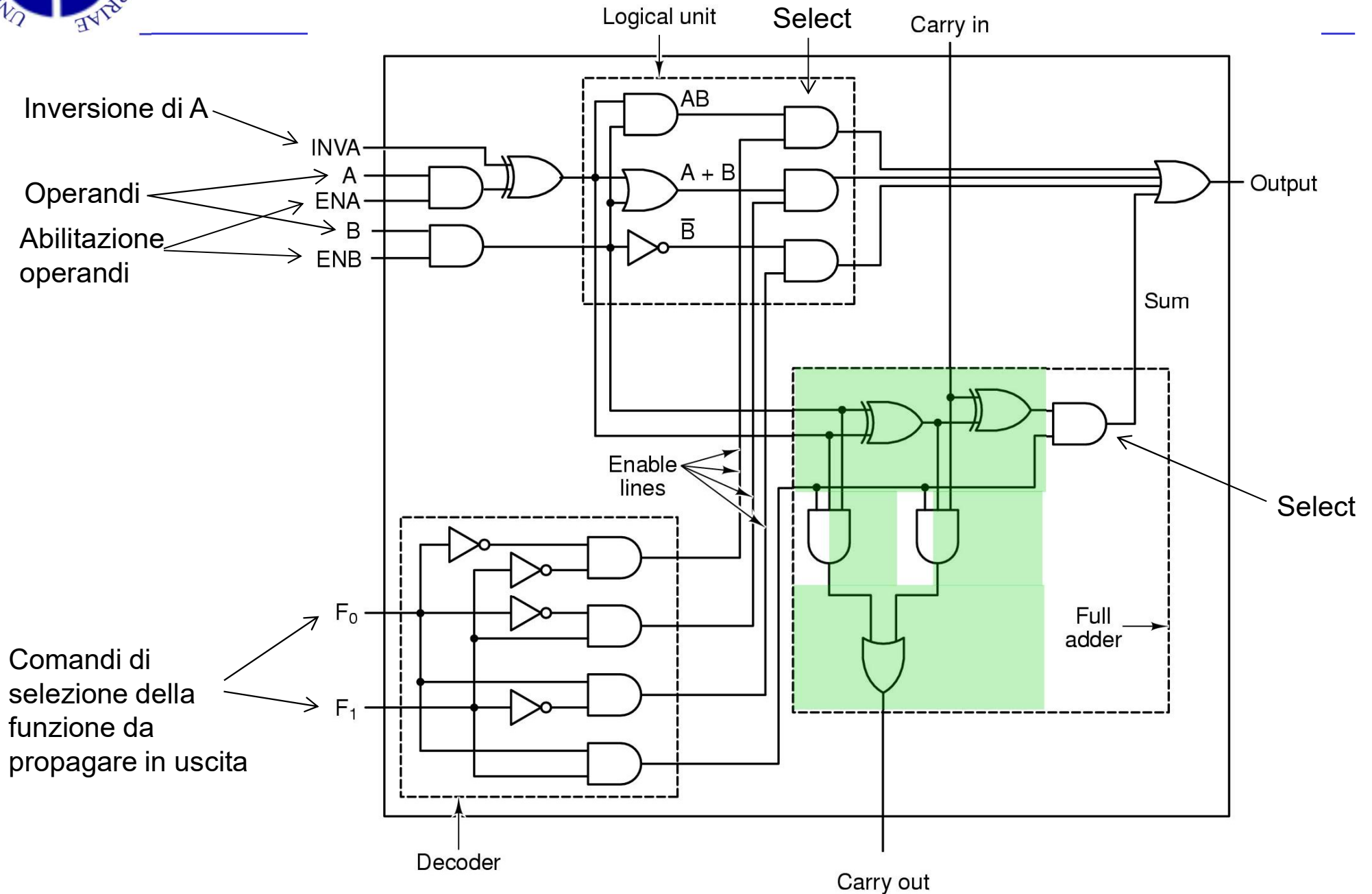

# Schema logico di una ALU da 1 bit

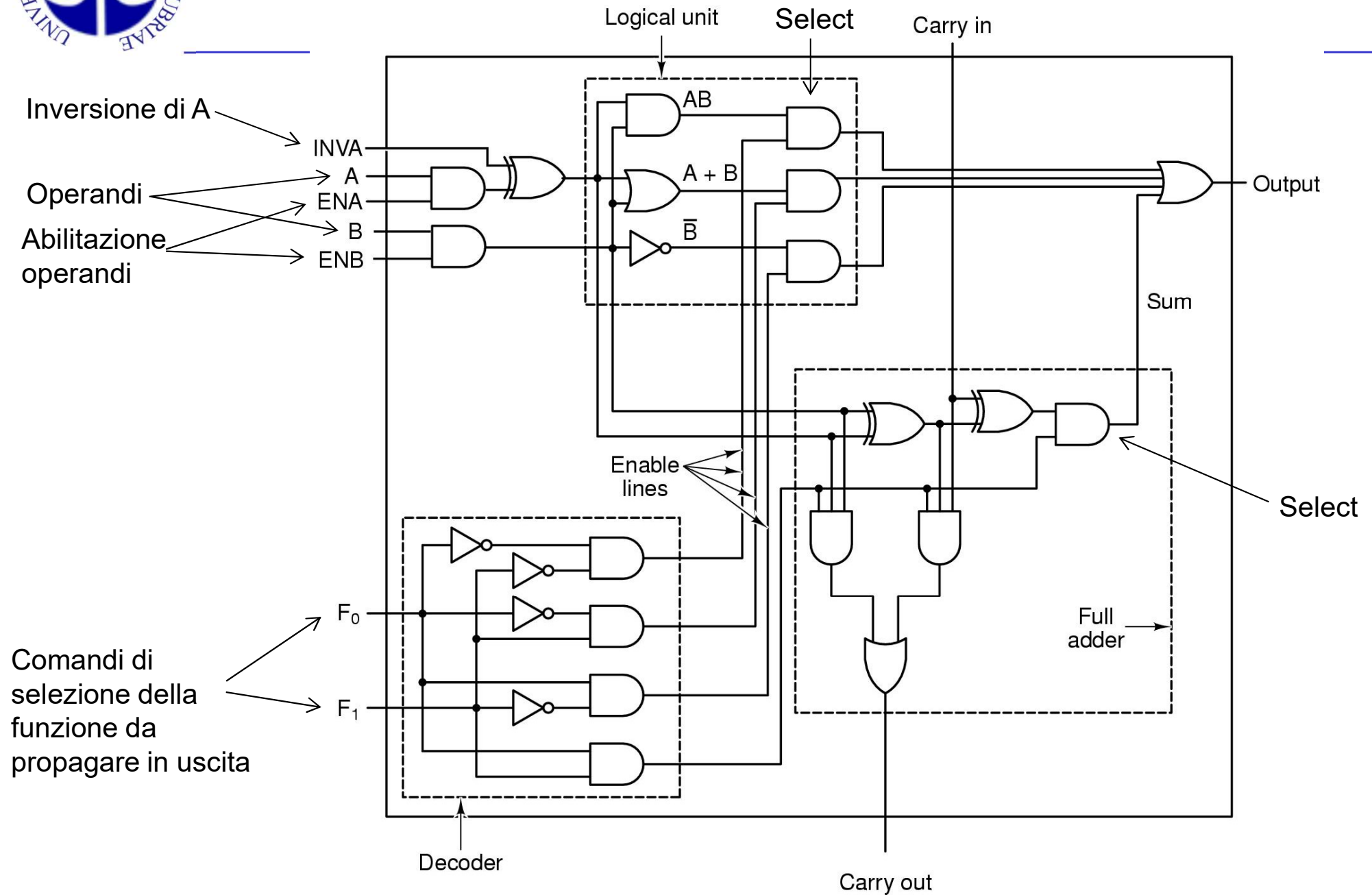

## ALU note:

---

- Le ALU reali operano su operandi di un numero molto maggiore di bit (come 8, 16, 32, 64)
- Tipicamente, i due operandi hanno lo stesso numero di bit del risultato
- Le ALU possono essere in grado di eseguire op. anche complesse
  - ▶ Come radici quadrate, elevamento a potenza, funzioni trigonom. ...
- Operaz. diverse possono interpretare gli operandi in modo diverso
  - ▶ es: i due comandi distinti SUM e SUM-FLOAT possono effettuare: somma fra numeri interi, somma fra numeri in virgola mobile
  - ▶ spesso, le op in virgola mobile sono le più importanti ed ottimizzate
  - ▶ esistono anche ALU specializzate per operazioni in virgola mobile in cui tutti i comandi assumono operatori in virgola mobile
- Le ALU hanno due, oppure tre parametri in ingresso
  - ▶ il terzo è utilizzato solo da alcune operazioni
- Sono stampate su un circuito integrato (naturalmente) come parte della CPU

# ALU: scelte progettuali base

---

- Scelte difficili nel progettare una ALU: *quante operazioni supportare?*  
*quanto complesse?*
- ALU che supporta molte operazioni diverse:
  - ▶ circuito ALU grande e complesso  
→ ALU più costosa e difficile da realizzare, e anche più lenta ☹
- ALU che supporta operazioni complesse:
  - ▶ anche le istruzioni semplici vanno lente, tanto quanto quella più complessa (i circuiti sono in parallelo!). ☹
- ALU che supporta un numero minore di operazioni più semplici:
  - ▶ Ciascuna operazione è più veloce ☺
  - ▶ Ma lo stesso risultato necessiterà di *più operazioni* per essere computato!
  - ▶ Es: invece di `compare(A,B)` → `subtract( A , B)`, poi check del segno
  - ▶ Es: invece di `mul(A,B)`, → sequenza di shift di A e somme (caso ipotetico)
  - ▶ Es: invece di `subtract(A,B)`, → flip del segno di B (una op), poi `add(A,B)`
  - ▶ Es: invece di `Pass_A`, → B prende Zero (una op), poi `add(A,B)`