



Cognome e nome

Matricola

Esercizio 1.

Sia F una funzione che riceve in ingresso un numero intero n rappresentato su 4 bit in codice eccesso 2^{k-1} con $k=4$. F assume valore 0 quando n vale -6, -4, 4 o 5 e assume il valore 1 quando n vale -7, -2, -1, 1, 3 o 6. F restituisce indifferentemente 0 o 1 per gli altri valori di n .

- Realizzare il circuito che implementa F usando le mappe di Karnaugh, sintetizzando in forma PoS. Riportare i passaggi e disegnare il circuito derivato.
- Realizzare un circuito equivalente a quello derivato al punto a) usando solo porte NOR.

Soluzione:

La funzione F è definita dalla seguente tabella di verità, che riporta per ogni valore di N la relativa rappresentazione in codice eccesso 2^{k-1} con $k=4$, ed il valore restituito da F .


N	A	B	C	D	F
-8	0	0	0	0	X
-7	0	0	0	1	1
-6	0	0	1	0	0
-5	0	0	1	1	X
-4	0	1	0	0	0
-3	0	1	0	1	X
-2	0	1	1	0	1
-1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	X
1	1	0	0	1	1
2	1	0	1	0	X
3	1	0	1	1	1
4	1	1	0	0	0
5	1	1	0	1	0
6	1	1	1	0	1
7	1	1	1	1	X

Dalla tabella si deriva la seguente mappa di Karnaugh:


		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	1	X	0
	01	0	X	1	1
	11	0	0	X	1
	10	X	1	1	X

$$F = (B + D) (\bar{B} + C)$$

 
Il circuito che implementa F è il seguente:



 Sostituiamo le porte AND, OR e NOT con composizioni di porte NOR che implementano il prodotto logico, la somma logica e l'inversione.



Dopo aver rimosso le doppie negazioni otteniamo il seguente circuito implementato usando solo porte NOR.

 

Esercizio 2.

Derivare il valore decimale del numero N rappresentato con la seguente codifica floating point IEEE 754 in singola precisione: 1 10000101 111100000000000000000000

Soluzione:

Bit di segno (1): segno (-)

Esponente 10000101 in codice eccesso 127: $(128+4+1)-127 = 133-127=6$

Il numero è in forma normalizzata, pertanto la mantissa è implicitamente dotata di parte intera valorizzata 1. La mantissa pertanto vale: 1,1111

N vale $(-1) * 1,1111 * 2^6$. Spostando la posizione della virgola di 6 posizione verso destra ottengo: $(-1) 1111100 = (-1) * 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 = (-1) * (64+32+16+8+4) = -124$

Esercizio 3.

Realizzare una ALU dotata di un ingresso A, e di un'uscita U, entrambi su 8 bit con rappresentazione cp2, e che in base ad un ingresso F gestisce le operazioni: $-1-A$, $A \ll 1$, e $A \bmod 2$. La ALU genera un bit di esito V, che notifica eventuali overflow.

Soluzione:

Specifichiamo i valori di F per cui eseguire le varie operazioni, servono 2 bit.

1. $F=00$: $-1-A$
2. $F=01$: $A \ll 1$
3. $F=10$ e 11 : $A \bmod 2$


Non serve un sommatore per gestire $-1-A$ ($F=00$). Infatti, $-1-A$ è esprimibile come $\text{cp1}(A) - 1 + 1$, che equivale a $\text{cp1}(A)$.

Inoltre, relativamente all'operazione $A \bmod 2$, osservo che il resto della divisione di A per 2 corrisponde al $\text{LSB}(A)$ esteso a 0 su 8 bit.

Per regolare il valore da inoltrare in uscita uso un MUX con ingresso di selezione su 2 bit che assume il valore di F , e ingressi dati su 8 bit

L'unica operazione che può generare overflow è l'operazione $A << 1$. Più precisamente, genera overflow se il bit con indice 7 e 6 di A denotano valori differenti. Pertanto, derivò che $V=1$ sse $(F=01) \text{ AND } (B7 \text{ XOR } B6)$.

Il circuito risulta pertanto:

 

Esercizio 4.

Progettare un circuito sequenziale sincrono dotato di un ingresso I da 1 bit. Sul fronte di discesa di ogni ciclo di clock il circuito memorizza il segnale presente su I . Il circuito genera un segnale O che indica se gli ultimi valori memorizzati sono 1111 ($O=1$ sse è stata identificata la sequenza 1111).


Per la realizzazione circuitale è necessario usare Flip-Flop D. E' possibile mostrare uno schema circuitale ad alto livello di astrazione, rappresentando come blocchi le reti combinatorie che compongono il circuito, ma è necessario specificare le funzioni logiche implementate da tali reti.

Soluzione:

Uso un registro a scorrimento da 4 bit sincrono sul fronte di discesa e con ingresso seriale. S_0 , S_1 , S_2 ed S_3 rappresentano l'ultimo, il penultimo, il terzultimo e il quartultimo valore memorizzato.

$O=1$ sse $S_3 S_2 S_1 S_0$


Gestisco l'inizializzazione del circuito con un ingresso reset attivo basso, è sufficiente operare sul flip-flop S_0 connesso ad I .

 

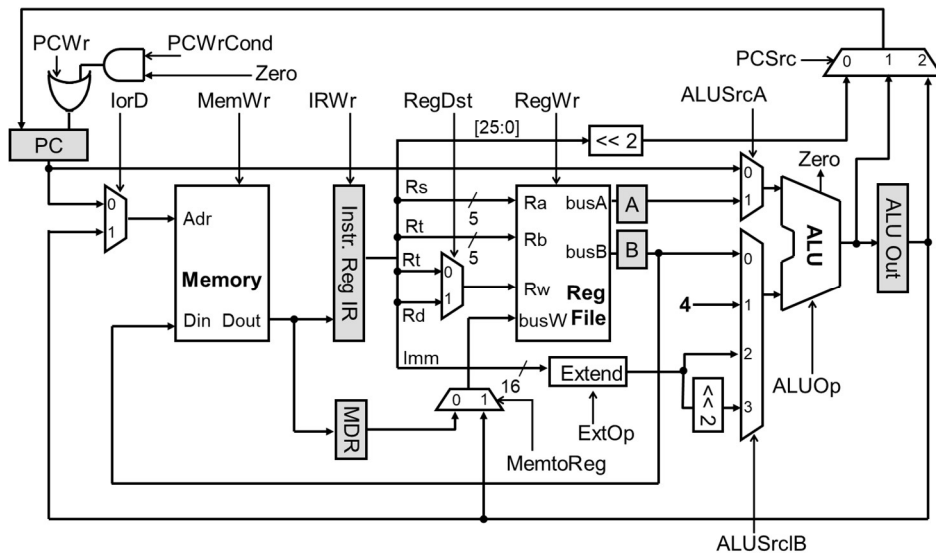Esercizio 5.

Facendo riferimento al datapath multiciclo del MIPS in figura, descrivere brevemente le fasi del ciclo di esecuzione dell'istruzione: `sw rt, rs, imm16` indicando, per ogni fase d'esecuzione l'uso che viene fatto dei registri, e motivando le risposte date.

Si ricorda che l'istruzione `sw` (store word) copia in memoria la parola presente nel registro `rt` del register file. La copia viene effettuata all'indirizzo denotato dalla somma tra il contenuto del registro `rs` ed `imm16` esteso in segno.



Fase	Trasferimenti tra registri	Motivo (breve spiegazione, max 3 righe)
1)	IR \leftarrow Mem[PC] PC \leftarrow PC+4	...
2)	A \leftarrow R[IR[rs]] B \leftarrow R[IR[rt]]	
3)	ALUout \leftarrow A + SignExt(IR[imm16])	
4)	Mem[ALUout] \leftarrow B	
5)		

Esercizio 6. Si consideri un sistema di memoria composto da una memoria di lavoro di 256 MB, e da una cache di 512KB. Il sistema gestisce blocchi di 256 parole di 64 bit. Assumendo che la memoria sia indirizzata a livello di byte, si chiede di indicare la struttura degli indirizzi in scenari dove la cache impiegata è: a) una cache a indirizzamento diretto, b) una cache completamente associativa, e c) una cache set-associativa a 8 vie. In particolare, indicare quali bit di un indirizzo denotano i tag, quali gli indici di linea (se presenti), e quali il byte offset nei blocchi. Riportare i procedimenti di calcolo seguiti.

Soluzione.

Mem size: 256 MB = 2^{28} byte \rightarrow Indirizzi a livello di byte su 28 bit ($\log_2 \text{Mem_size}$)

Block size: 256*8 byte = 2^{11} byte \rightarrow Byte offset a livello di blocco su 11 bit

Cache size: 512 KB = 2^{19} byte

- a) Num linee = $2^{19} \text{ byte} / 2^{11} \text{ byte} = 2^8 \rightarrow$ servono 8 bit per specificare l'indice di linea
Tag su 9 bit ($28 - (8 + 11)$)
Schema indirizzo: 9 bit *Tag* | 8 bit *Line idx* | 11 bit *Byte offset*
- b) Tag riferito su 17 bit ($28 - 11$)
Schema indirizzo: 17 bit *Tag* | 11 bit *Byte offset*
- c) Set size = $8 * 2^{11} \text{ byte} = 2^{14} \text{ byte}$
Num set = $2^{19} \text{ byte} / 2^{14} \text{ byte} = 2^5 \rightarrow$ servono 5 bit per specificare l'indice del set
Tag riferito su 12 bit ($28 - (5 + 11)$)
Schema indirizzo: 12 bit *Tag* | 5bit *Set idx* | 11 bit *Byte offset*