



Cognome e nome

Matricola

Esercizio 1.

Sia F una funzione che riceve in ingresso 2 interi A e B rappresentati in cp2 su 2 bit. Si assuma che non possa verificarsi che A e B riferiscano lo stesso valore. F restituisce 0 quando $A < B$, e 1 quando $A > B$. Realizzare un circuito che implementa F usando le mappe di Karnaugh facendo sintesi in forma PoS. Riportare i passaggi e disegnare il circuito derivato.

Soluzione:

La funzione F è definita dalla seguente tabella di verità, che riporta per ogni valore di A e B , rappresentato in cp2, il valore restituito da F . In base all'assunzione riferita, quando $A=B$ è indifferente che F restituisca 1 o 0. Sfruttiamo tale condizione di indifferenza per minimizzare il circuito.

A	B	A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	F
0	0	0	0	0	0	X
0	1	0	0	0	1	0
0	-2	0	0	1	0	1
0	-1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	X
1	-2	0	1	1	0	1
1	-1	0	1	1	1	1
-2	0	1	0	0	0	0
-2	1	1	0	0	1	0
-2	-2	1	0	1	0	X
-2	-1	1	0	1	1	0
-1	0	1	1	0	0	0
-1	1	1	1	0	1	0
-1	-2	1	1	1	0	1
-1	-1	1	1	1	1	X

Dalla tabella si deriva la seguente mappa di Karnaugh:

		B ₁ B ₀			
		00	01	11	10
A ₁ A ₀	00	X	0	1	1
	01	1	X	1	1
	11	0	0	X	1
	10	0	0	0	X

La mappa derivata ammette 4 soluzioni:

		B ₁ B ₀			
		00	01	11	10
A ₁ A ₀	00	X	0	1	1
	01	1	X	1	1
	11	0	0	X	1
	10	0	0	0	X

		B ₁ B ₀			
		00	01	11	10
A ₁ A ₀	00	X	0	1	1
	01	1	X	1	1
	11	0	0	X	1
	10	0	0	0	X

a) $F = (B_1 + \overline{B_0})(\overline{A_1} + B_1)(\overline{A_1} + A_0)$

b) $F = (B_1 + \overline{B_0})(\overline{A_1} + B_1)(\overline{A_1} + \overline{B_0})$


		B ₁ B ₀			
		00	01	11	10
A ₁ A ₀	00	X	0	1	1
	01	1	X	1	1
	11	0	0	X	1
	10	0	0	0	X

		B ₁ B ₀			
		00	01	11	10
A ₁ A ₀	00	X	0	1	1
	01	1	X	1	1
	11	0	0	X	1
	10	0	0	0	X

c) $F = (A_0 + B_1)(\overline{A_1} + B_1)(\overline{A_1} + A_0)$

d) $F = (A_0 + B_1)(\overline{A_1} + B_1)(\overline{A_1} + \overline{B_0})$

La rete logica che implementa l'espressione a) è la seguente:

 

Esercizio 2.

Derivare la codifica floating point IEEE 754 in singola precisione del numero -721.5625. Si ricorda che la mantissa va rappresentata su 23 bit e l'esponente su 8.

Soluzione:

Bit di segno (1): segno (-)

Parte intera: 721 → 1011010001; Parte frazionaria: .5625 → .1001; da cui: 721.5625=1011010001,1001

Normalizzo spostando la posizione della virgola di 9 posizioni verso sinistra: 721.5625=1,0110100011001 * 2⁹

Rappresento l'esponente 9 in codice eccesso con polarizzazione 127. La rappresentazione equivale alla codifica binaria pura di 9+127=136 ovvero 10001000

La mantissa normalizzata ha parte intera implicitamente a 1: è necessario rappresentare su 23 bit solo la parte frazionaria: 0110100011001 000000....0

La codifica IEEE 754 di -721.5625 risulta quindi: 1 100001000 01101000110010000000000

Esercizio 3.

Realizzare una ALU dotata di un ingresso A, e di un'uscita U, entrambi su 8 bit con rappresentazione cp2, e che in base ad un ingresso F gestisce le operazioni: A-B, -B, A mod 4, 1-B. La ALU genera il bit di esito V che notifica eventuali overflow.


Soluzione:

Specifichiamo i valori di F per cui eseguire le varie operazioni, servono 2 bit: i) $F=00 \rightarrow A-B$; ii) $F=01 \rightarrow -B$; iii) $F=10 \rightarrow A \bmod 4$; iv) $F=11: 1-B$.

Per usare un solo sommatore esprimo tutte le operazioni come somme: $A-B = A + cp1(B) + 1$, $-B = 0 + cp1(B) + 1$, $A \bmod 4 = (A \bmod 4) + 0 + 0$, $1-B = 1 + cp1(B) + 1$.

Per regolare il valore da inoltrare sull'ingresso a del sommatore uso un MUX con ingresso di selezione su 2 bit che assume il valore di F , e ingressi dati su 8 bit, che riportano i valori di A (con $F=00$), 0 (con $F=01$), $A \bmod 4$ (con $F=10$), e 1 (con $F=11$).

 L'ingresso b del sommatore assume valore $cp1(B)$ con $F=00, 01$ e 11 , e vale 0 per $F=10$. Non serve un MUX per regolare il valore in ingresso a b . Per ottenere su b i valori $cp1(B)$ o 0 calcolo il prodotto logico tra $cp1(B)$ (su 8 bit) e una sequenza di soli 1 o soli 0 che derivo partendo dai segnali F_1 e F_0 . Per ottenere una sequenza di soli 0 con



$F=10$ è sufficiente estendere su 8 bit in segno $\overline{F_1 F_0}$, ma tale espressione è equivalente a $\overline{F_1} + F_0$. Infine, c_{in} vale 1 quando F vale $00, 01$ e 11 , ovvero se $\overline{F_1} + F_0$. Poiché tutte le operazioni sono espresse come somme si genera overflow ($V=1$) sse $A_7 = B_7$ e $B_7 \neq U_7$.

Esercizio 4.

Progettare un circuito sequenziale sincrono che implementa un contatore modulo 3 dotato di un ingresso I di 1 bit. Quando $I=1$ il circuito conta in avanti di 1, mentre, quando $I=0$ conta all'indietro di 1. Il circuito è dotato di un'uscita O , su 2 bit, che riferisce in binario puro il valore memorizzato dal contatore. Per la realizzazione circuitale è necessario impiegare la codifica a singolo 1 (un solo bit per stato vale 1) ed usare Flip-Flop D. E' sufficiente mostrare uno schema circuitale ad alto livello di astrazione, rappresentando come blocchi le reti combinatorie che compongono il circuito, ma è necessario specificare le funzioni logiche implementate da tali reti.


Soluzione:


Il comportamento del circuito è modellato dalla FSM in figura. Gli stati denotano il valore memorizzato dal contatore, e riportano il valore assunto dall'uscita O .

Assumiamo che gli stati siano codificati come segue:

$0 \rightarrow 001$; $1 \rightarrow 010$; e $2 \rightarrow 100$.

 Lo schema di riferimento per la realizzazione circuitale è il seguente, dove un segnale di reset attivo basso è usato per impostare lo stato iniziale del circuito.



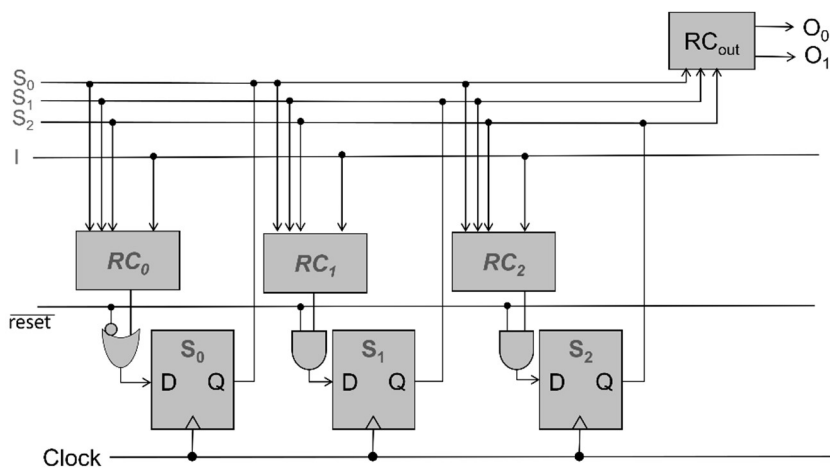

RC_{out} implementa la funzione specificata dalla seguente tabella di verità.

S_2	S_1	S_0	O_1	O_0	Da cui, sfruttando la codifica a singolo 1, abbiamo che:	
0	0	1	0	0	$O_1 = S_2$	$O_0 = S_1$
0	1	0	0	1		
1	0	0	1	0		

Infine, dall'analisi della FSM deriviamo le reti combinatorie che gestiscono le transizioni di stato. Le reti sono fatte come segue:

$$RC_0: S'_0 = 1 \text{ sse } S_2I + S_1\bar{I}$$


$$RC_1: S'_1 = 1 \text{ sse } S_0I + S_2\bar{I}$$

$$RC_2: S'_2 = 1 \text{ sse } S_1I + S_0\bar{I}$$

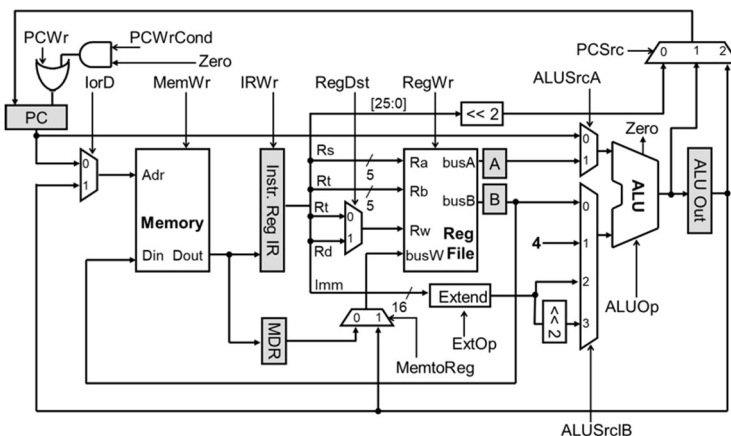Esercizio 5.

Facendo riferimento al datapath multiciclo del MIPS in figura, descrivere brevemente le fasi del ciclo di esecuzione dell'istruzione *lw rt, rs, imm16* (load word) motivando le risposte date.

Si ricorda che *lw* carica nel registro *rt* la parola presente in memoria all'indirizzo riferito dalla somma del contenuto di *rs* e *imm16*.



Soluzione:

Fase	Trasferimenti tra registri	Motivo (breve spiegazione, max 3 righe)
1)	$IR \leftarrow Mem[PC]$ $PC \leftarrow PC+4$...
2)	$A \leftarrow R[IR[rs]]$ $B \leftarrow R[IR[rt]]$	
3)	$ALUOut \leftarrow A + (SignExt(IR[imm16]))$	
4)	$MDR \leftarrow Mem[ALUOut]$	
5)	$R[IR[rt]] \leftarrow MDR$	

Esercizio 6. Si consideri un sistema di memoria caratterizzato da una memoria di lavoro di 64 KB indirizzata a livello di Byte, e una cache set associativa a 4 vie inizialmente vuota. La cache gestisce 8 blocchi, riferiti A, B, C, D, E, F, G e H, ripartiti in tal ordine tra i set (seguendo l'ordine crescente dell'indice del set). Ogni blocco è composto da 16 parole da 64 bit. Considerando la sequenza di richieste alla memoria riportata in tabella, e assumendo per la sostituzione dei blocchi in cache la politica LRU, si chiede di completare la tabella che illustra il comportamento della cache nel rispetto delle indicazioni seguenti:

- Nella colonna *esito* riportare H (hit) se il blocco richiesto si trova nella cache, M (miss) se invece il blocco deve essere caricato dalla memoria.
- Nelle colonne *dati* deve essere riportato l'indice del blocco della memoria (in decimale), presente nel corrispondente blocco della cache.
- Nella colonna *azione* indicare il blocco a cui si accede in caso di hit, o in cui si caricano i dati della memoria in caso di miss e l'indice del blocco caricato (in decimale).

	Esito	Blocco A			Blocco B			Blocco C			Blocco D			Blocco E			Blocco F			Blocco G			Blocco H			Azione
		Valido	Etichetta	Dati	Valido	Etichetta	Dati	Valido	Etichetta	Dati	Valido	Etichetta	Dati	Valido	Etichetta	Dati	Valido	Etichetta	Dati	Valido	Etichetta	Dati	Valido	Etichetta	Dati	
1) Richiesta <i>addr</i> 1000000011100010	M													1	10000000	257										Carico in E (set 1) il blocco 257
2) Richiesta <i>addr</i> 1100000010001011	M																1	11000000	385							Carico in F (set 1) il blocco 385
3) Richiesta <i>addr</i> 1000000011001001	H																									Accedo in E (set 1) al blocco 257
4) Richiesta <i>addr</i> 1100000011001001	H																									Accedo in F (set 1) al blocco 385

Mem size: 64KB (2^{16} byte) → indirizzamento a livello di byte su 16 bit; Cache size (senza tag): $8 * 16 * 8$ byte (8 blocchi da 16 parole di 8 byte) = 1KB (2^{10} byte);

Block size: 16 word * 64 bit = 128 byte ($2^4 * 2^3$ byte) → byte offset nel blocco su 7 bit (4 bit di word index + 3 bit di byte offset a livello di word);

Set size = 512 Byte ($4 * 128$ byte); Num set: 1KB / 512 byte = 2 → set index su 1 bit; Tag su 8 bit ($16 - (7 + 1)$); Scomposizione indirizzo memoria: 8bit tag + 1bit set idx + 4 bit di word index + 3 bit di byte offset a livello di word.

NB. La tabella riporta una possibile evoluzione (ad es. al passo 1 al posto di E potrebbe essere scelto il blocco F, G o H...)