

Sommatore

- Dati due numeri naturali rappresentati su un solo bit, e il riporto della somma precedente, il circuito sommatore ne calcola la somma (compreso il riporto). Cioè in pratica somma i tre bit.

Tavola delle verità

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Cout =

$$\neg ABCin + A\neg BCin + AB\neg Cin + ABCin =$$

$$\neg ABCin + A\neg BCin + AB(\neg Cin + Cin) =$$

$$\neg ABCin + A\neg Bcin + AB =$$

$$AB + Cin (\neg AB + A/B) =$$


$$AB + Cin (A \oplus B)$$

$$\mathbf{S} = A \oplus B \oplus Cin$$


↖ xor

Sommatore

 - $C_{out} = AB + \neg A B C_{in} + A \neg B C_{in} =$
 $AB + C_{in} (\neg A B + A \neg B) =$
 $AB + C_{in} (A \oplus B)$
- $S = A \oplus B \oplus C_{in}$



Sommatore

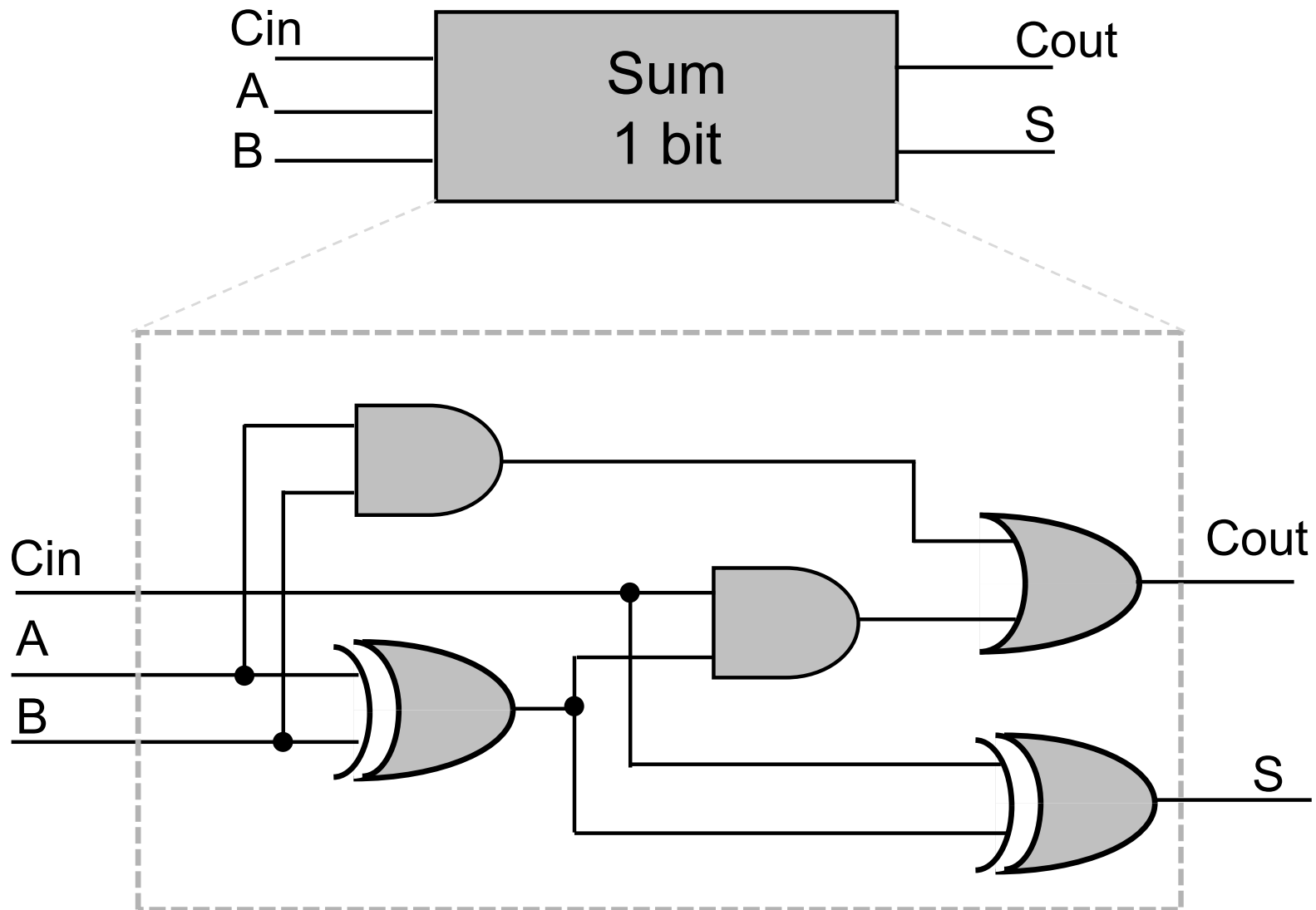


Sommatore binario naturale a n bit (n-bit adder)


- È la generalizzazione del sommatore completo: addizione di numeri naturali binari a n bit
 - Ha in ingresso due numeri naturali A e B da $n \geq 1$ bit ciascuno
 - In uscita presenta la somma a n bit dei due numeri interi A e B
 - Tipicamente: ha un riporto in ingresso e un riporto in uscita
 - ▶ In uscita presenta $A + B + (\text{Riporto in ingresso})$
-
- Come possiamo realizzarlo?

Sommatore a 3 bit: realizzazione


Ritardo?

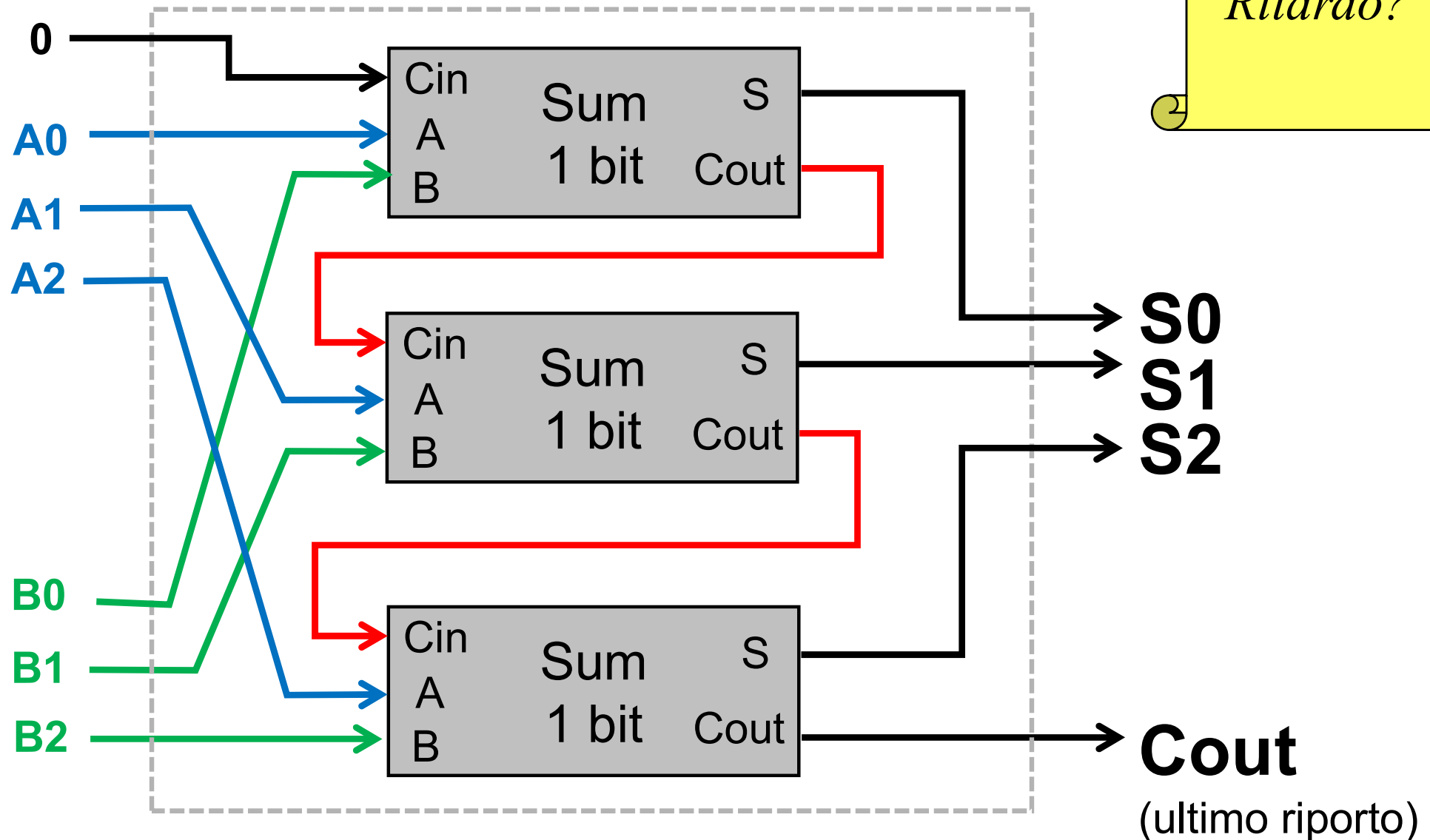

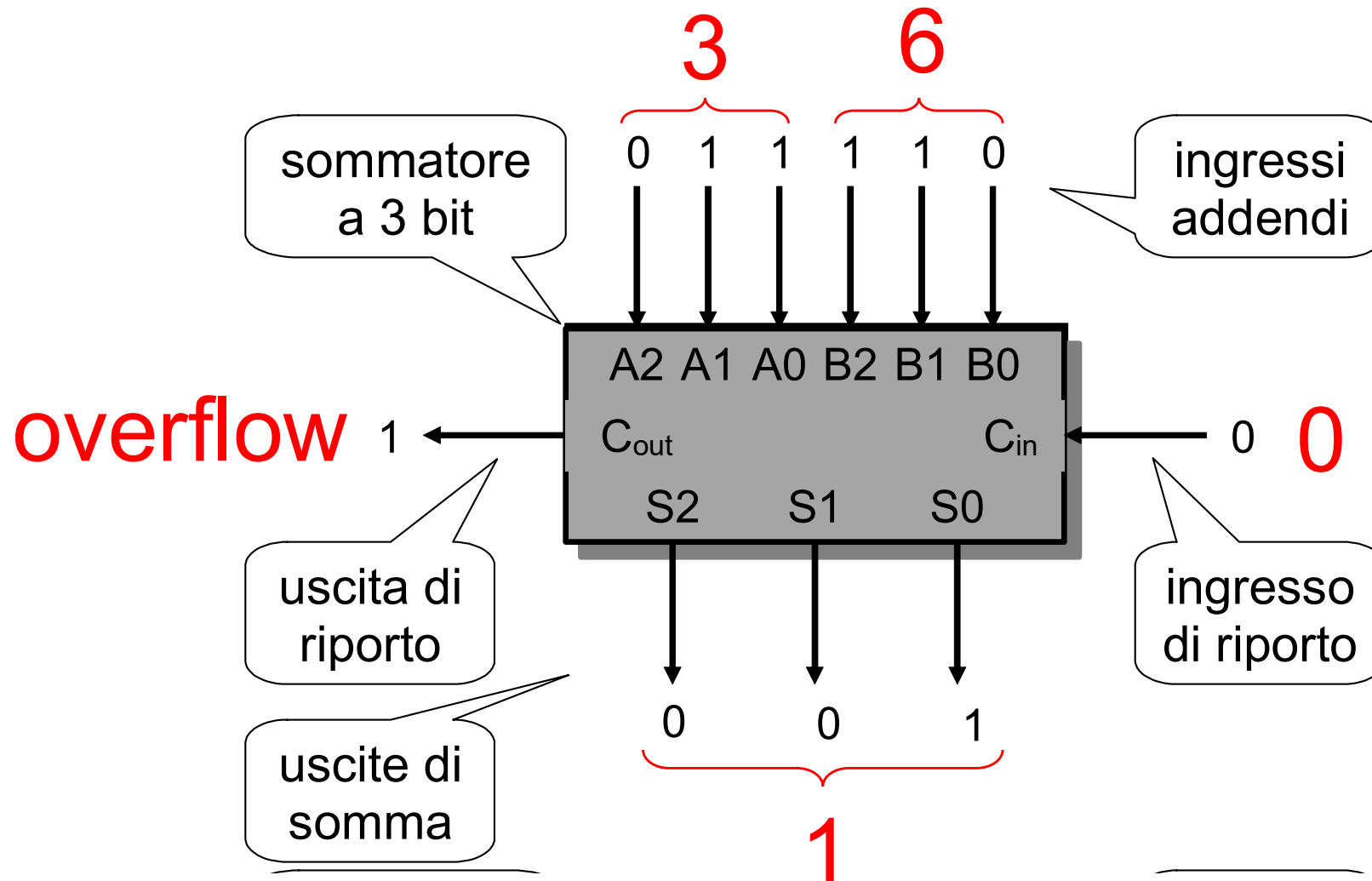Sommatore intero binario naturale a 3 bit



 Lo stesso circuito, ma interpretato come sommatore di **interi** a 3 bit in **CP2**



Sommatore: Overflow

Coi numeri naturali (senza segno):

- l'uscita finale Cout (l'ultimo riporto) è un bit che segnala l'overflow

Con i numeri in complemento a 2:


- L'uscita finale Cout non segnala overflow
 - ▶ (va semplicemente ignorata)
- L'overflow è segnalato invece da una funzione dei bit più significativi di A, B e S
 - ▶ (cioè quelli che rappresentano i segni dei tre numeri A B e S)
 - ▶ Regola, per 8 bit:
se $A_7 == B_7$ ma $\neq S_7$ allora overflow
 - ▶ **Esercizio (facile):**
costruire un circuito che restituisce 1 se c'è stato overflow

Semplice esempio di progetto con blocchi funzionali

- Si chiede di progettare un circuito digitale combinatorio, che abbia:
 - ▶ in **ingresso** due numeri binari naturali A e B da n bit ciascuno
 - ▶ in ingresso un **segnale di comando** C da un bit
 - ▶ in **uscita** un numero binario naturale Z da n bit tale che
 - $Z = A + B$, quando $C = 0$
 - $Z = A - B$, quando $C = 1$
- Si trascurano i riporti
- In pratica:
 - ▶ C rappresenta il comando (ed A e B i suoi operatori), in un ipotetico, minuscolo **Instruction Set** di una ALU composto da due sole istruzioni: { somma , sottrazione }
 - ▶ il circuito è una specie di una minuscola ALU capace di due sole op.
 - ▶ è il nostro primo passo da una calcolatrice verso un calcolatore

Soluzione 1

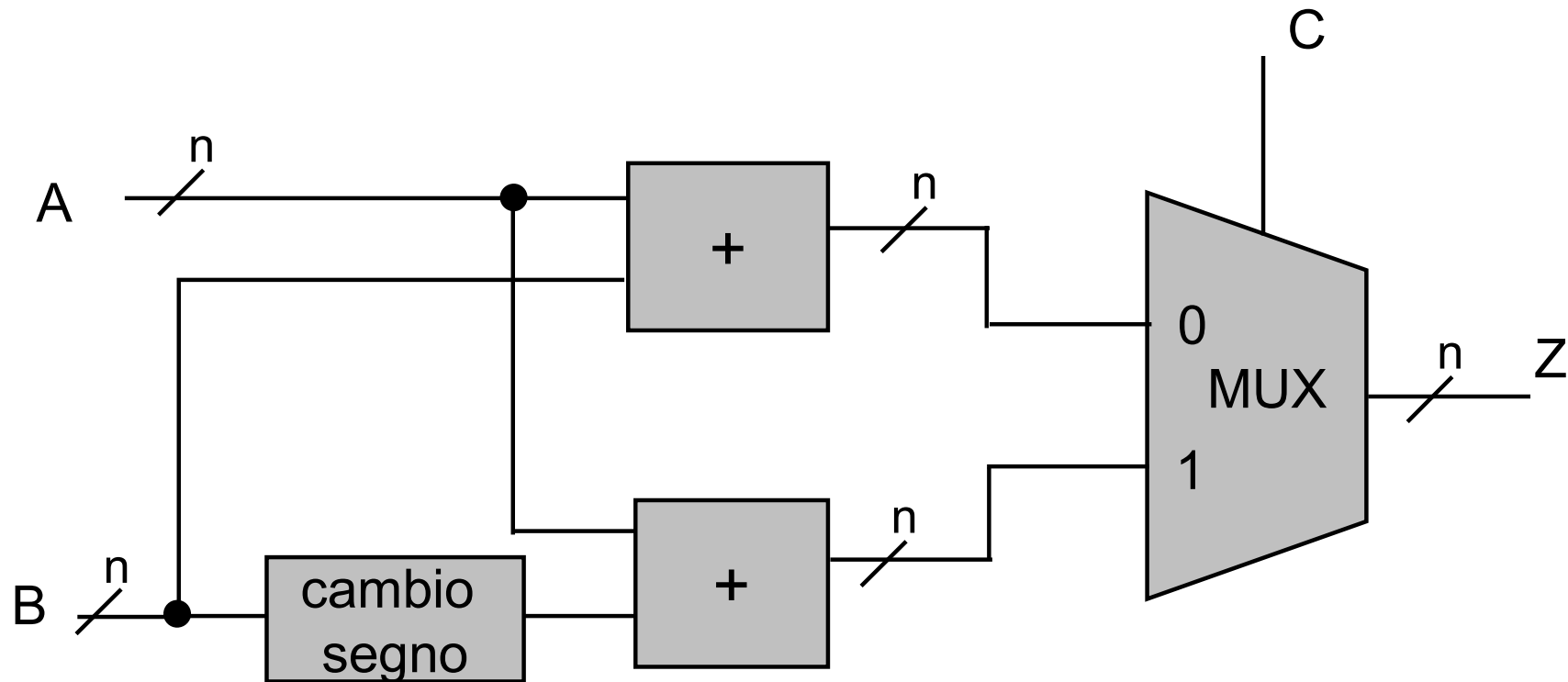
- Idea: usare un sommatore anche per la sottrazione... $A - B = A + (-B)$



Altre possibilità?


Soluzione 2

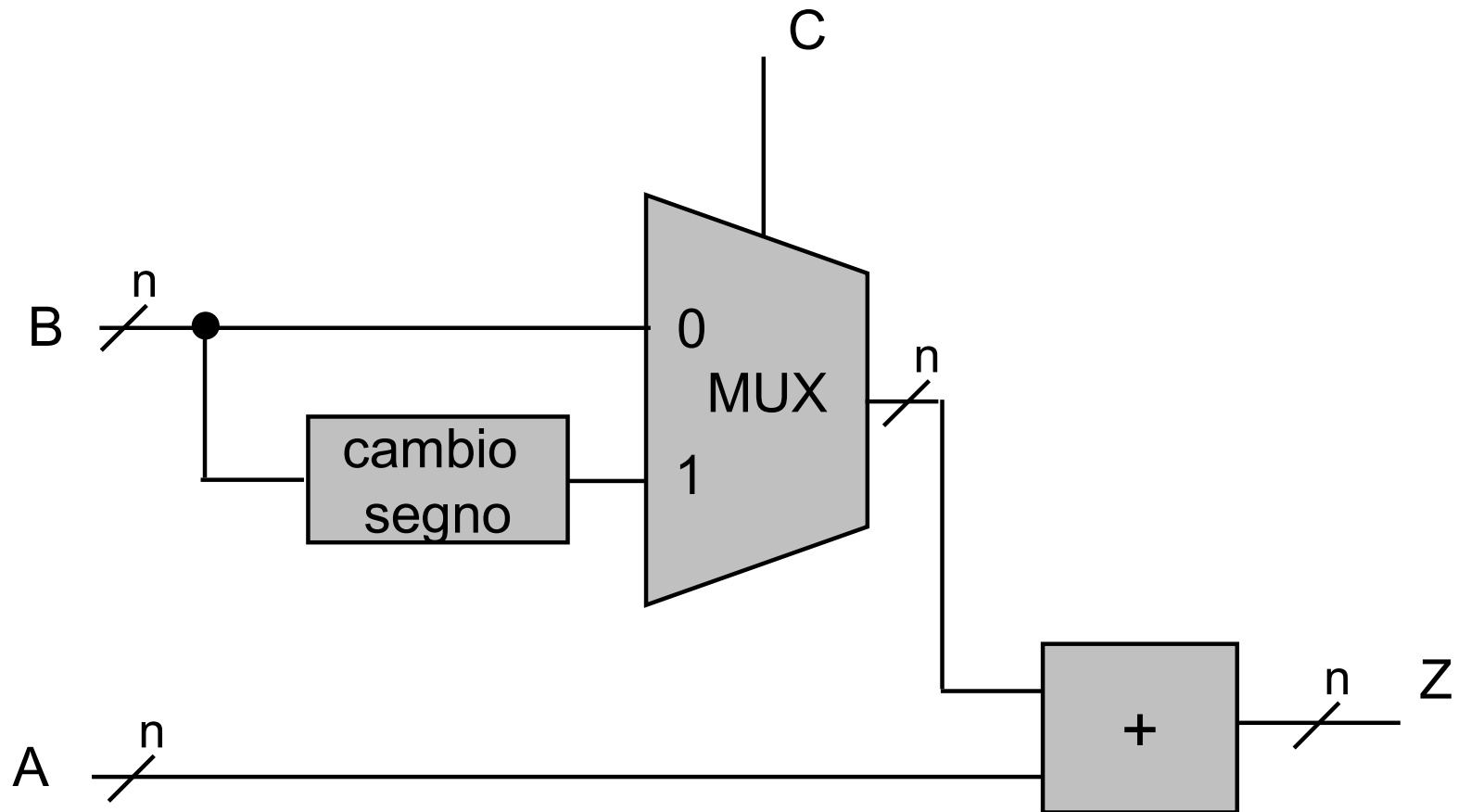- Meno costosa della precedente: abbiamo risparmiato un sommatore!




Flip del segno (complemento a due)

 - Sottoproblema: circuito che cambia segno (in complemento a due)
 - Ricorda: cambiare segno = flip dei bit, e aggiungere 1




Soluzione 2 (raffinamento)

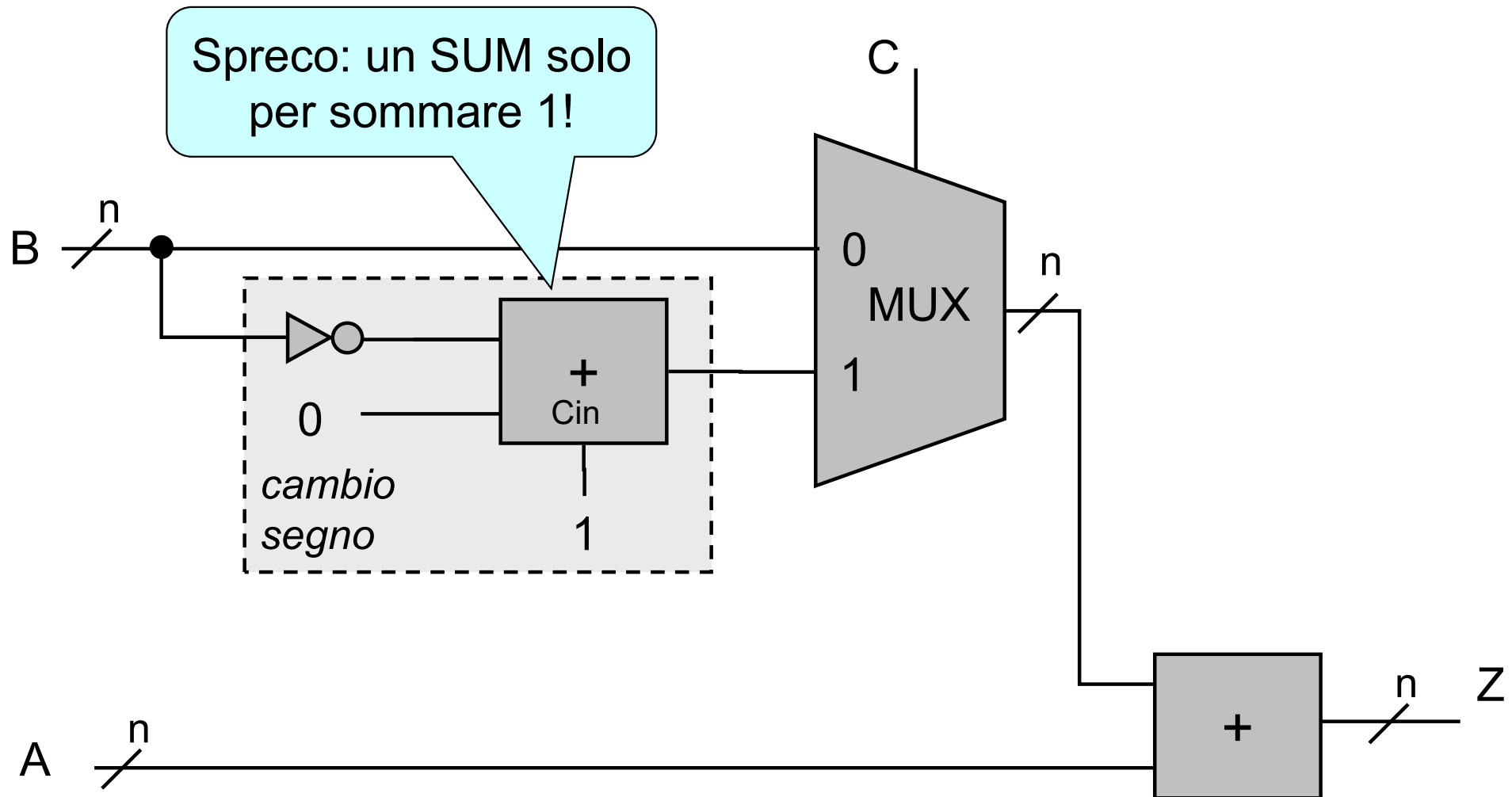

abbiamo finito secondo voi?

Soluzione 2 (ottimizzata)

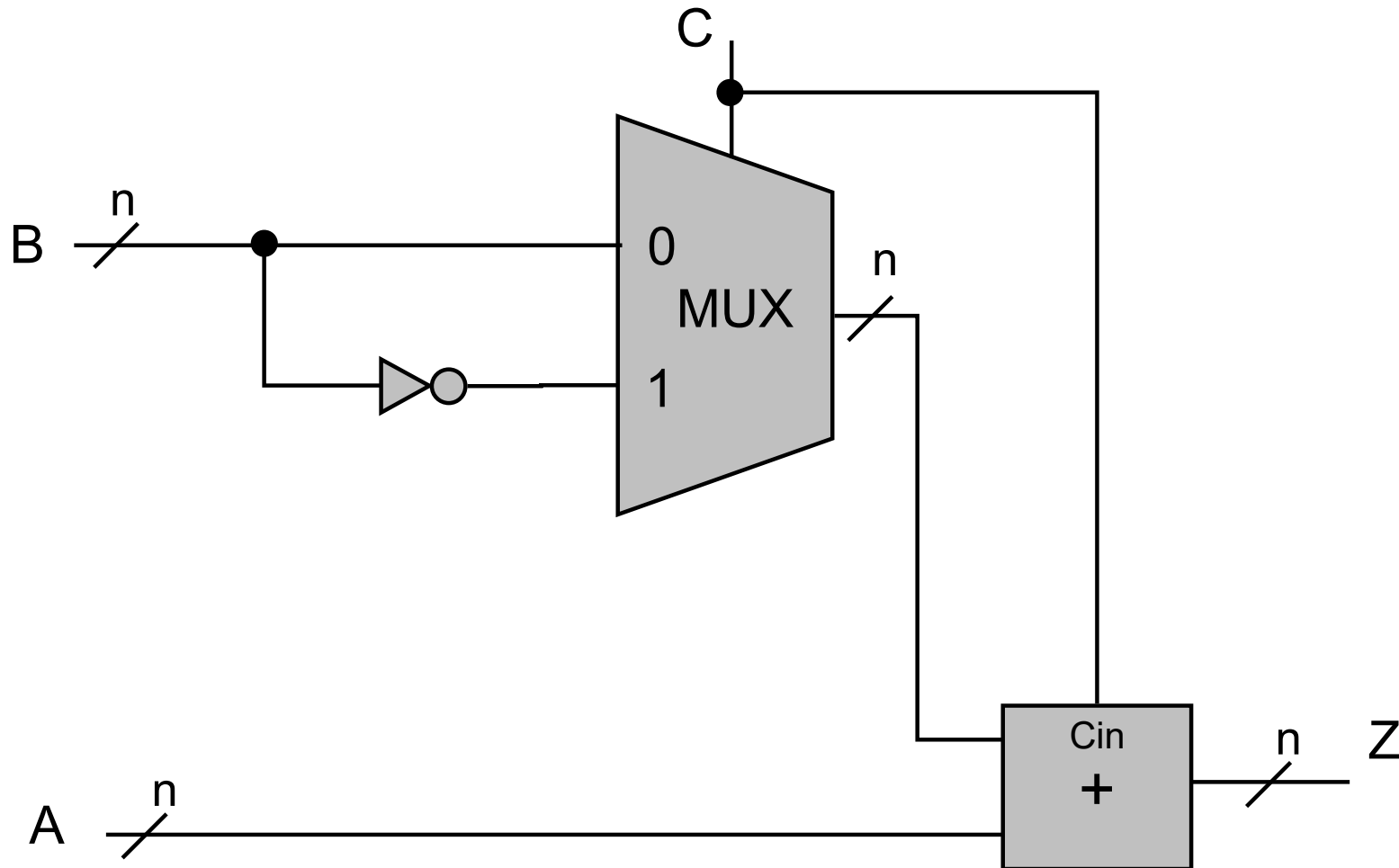

Estensione di un numero: aggiungere cifre a sinistra

- A volte, vogliamo passare da una rappresentazione di un numero a n bit ad una rappresentazione a m bit, con $m > n$

- Come si sa, *aggiungere zeri a sinistra* non modifica un numero:

$$|11011|_2 = 27$$

$$|00011011|_2 = \text{ancora } 27$$

- ▶ Questa operazione si chiama **estensione (con zero)**

- Ma attenzione: per estendere un numero in **CP2** senza cambiarlo occorre aggiungere a sinistra: **0** se il MSB è **0**, ma **1** se il MSB è **1**:

$$|01101|_2 = +13$$

$$|00001101|_2 = \text{ancora } +13$$

$$|11001|_2 = -7$$

$$|11111001|_2 = \text{ancora } -7$$


←verificare!

- ▶ Questa operazione si chiama **estensione in segno**


- Quali circuiti implementano queste due operazioni?

Blocchi funzionali per estensione

Estensione con zero

 


Estensione in segno

 

(con $m > n$)


Estensione a scelta

 


se 0: con zero
se 1: in segno

Blocchi funzionali per estensione (qui, da 16 a 32 bit): implementazione


Estensione con zero

 

Estensione in segno

 

Estensione a scelta

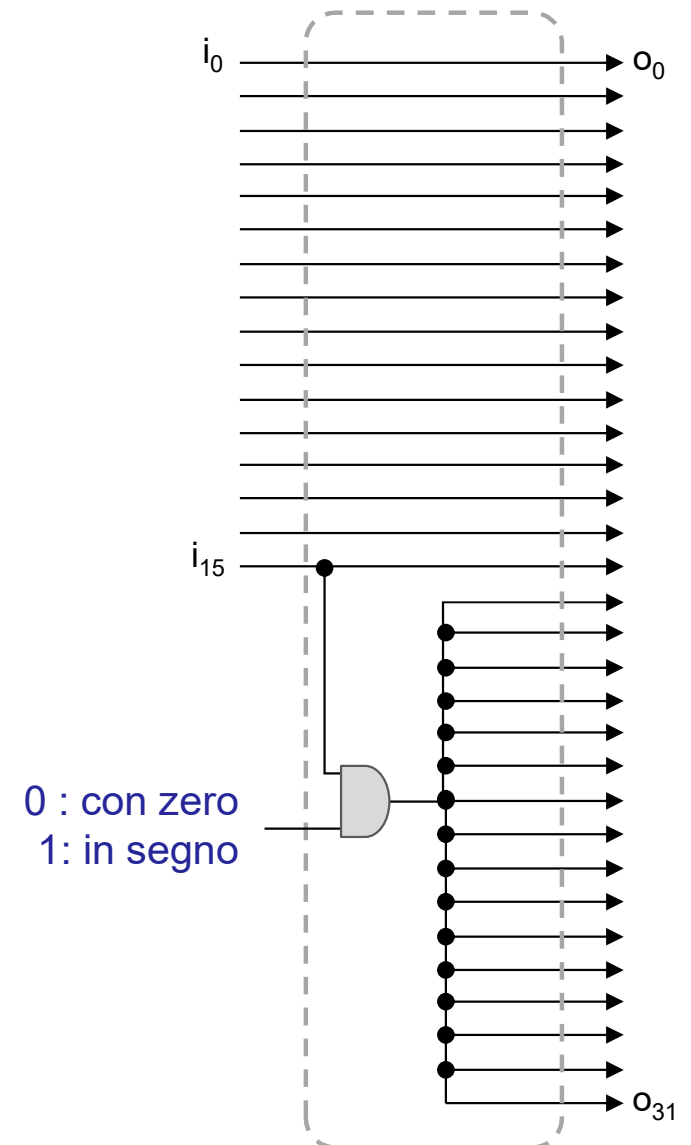


Esempio

- Come sommare un numero A a 16 bit con un numero B a 8 bit?
(senza segno)
- Risposta:

 Esempio

- Come sommare un numero A a 16 bit con un numero B a 8 bit? (senza sengo)
- Risposta:



Left Shift (moltiplicazione per 2, 4, 8 ...)

analogo in base 10:

$$1320 = 132 \times 10$$

$$13200 = 132 \times 100$$

- *Left-shift* (di n): spostare le cifre binarie n posti a sinistra
 - ▶ le n cifre più a sinistra scompaiono, e da destra compaiono n **zeri**
- Ricorda:
 - uno *shift* a sinistra in base 2 di 1 = raddoppio del numero
 - uno *shift* a sinistra in base 2 di n cifre = moltiplicazione per 2^n
- Notazione: \ll
- Esempio:
$$|00011011|_2 = 27$$
$$|00011011|_2 \ll 1 = |00110110|_2 = 54 \quad (= 27 \times 2)$$
$$|00011011|_2 \ll 2 = |01101100|_2 = 108 \quad (= 27 \times 4)$$
$$|00011011|_2 \ll 3 = |11011000|_2 = 216 \quad (= 27 \times 8)$$
- **Vale anche in CP2?**

Left Shift (moltiplicazione per 2, 4, 8 ...)

analogo in base 10:

$$1320 = 132 \times 10$$

$$13200 = 132 \times 100$$

- *Left-shift* (di n): spostare le cifre binarie n posti a sinistra
 - ▶ le n cifre più a sinistra scompaiono, e da destra compaiono n **zeri**
- Ricorda:
 - uno *shift* a sinistra in base 2 di 1 = raddoppio del numero
 - uno *shift* a sinistra in base 2 di n cifre = moltiplicazione per 2^n
- Notazione: <<
- Esempio:

$$|00011011|_2 = 27$$

$$|00011011|_2 \ll 1 = |00110110|_2 = 54 \quad (= 27 \times 2)$$

$$|00011011|_2 \ll 2 = |01101100|_2 = 108 \quad (= 27 \times 4)$$

$$|00011011|_2 \ll 3 = |11011000|_2 = 216 \quad (= 27 \times 8)$$

- **SI! Vale anche in CP2!**

$$|11111011|_2 = -5$$

$$|11111011|_2 \ll 1 = |11110110|_2 = -10$$

$$|11111011|_2 \ll 2 = |11101100|_2 = -20$$